



RADIO

DLA TECHNIKÓW I AMATORÓW

ROK II LISTOPAD-GRUDZIEŃ 1947 R. NR 11/12

BIURO WYDAWNICTW POLSKIEGO RADIA

cena 60 zł

TRZĘĆ NUMERU:

1. Z kraju i zagranicy.
2. Telewizja w lotnictwie.
3. Zasady obliczania odbiorników i wzmacniaczy (dalszy ciąg).
4. Włóknik katodowy.
5. Przegląd schematów.
6. Tania dwuchwódekowa dla początkujących.
7. Kątek krótkofalowca.
8. Nomogram Nr. 11.

CZYTAJCIE TYGODNIK

»RADIO i ŚWIAT«

R A D I O

Miesięcznik dla techników i amatorów

Rok II

Listopad—Grudzień 1947

Nr 11/12

Z KRAJU I ZAGRANICY

SPOŁECZNY KOMITET RADIOFONIZACJI KRAJU ORGANIZUJE AKCJĘ PRZYSPOSO- BIENIA RADIOAMATORÓW.

Podjęta tuż po wojnie i nadal prowadzona akcja radiofonizacji kraju objęła przede wszystkim inwestycje, to jest budowę radiofonicznych urządzeń nadawczych oraz zmieniła nie nową na naszym gruncie — radiofonii przewodowej, opartej o sieć radiowęzłów i zbiorowych urządzeń radiowych. Wymienione urządzenia stały się niezbędną bazą dla dalszego rozwoju odrodzonej radiofonii. Już obecny stan

rozwijający się krajowy przemysł radiotechniczny umożliwia nam z czasem od zagranicy, usprawniając całą akcję.

Jednak natłok potrzeb na odcinku radiofonizacji nie wyczerpują same tylko inwestycje materiałowe i ilość posiadanych odborników. Pozostaje bowiem jeszcze człowiek i jego radiowe zainteresowania, radiolubieżce i im tylko dobrze znane kłopoty z odbornikiem, młodzi samoucy, zdani zazwyczaj na własne siły i z zapalem uprawiający „majsterkowanie” radiowe, radioamatorzy — szukający porad technicznych, schematów montażowych, literatury fachowej itp. Stwierdźmy od razu: ludzi

Dyr. Nacz. P.R. Wilhelm
Billig przemawia w czasie
obrad Walnego Zjazdu
Społecznego Komitetu
Radiofonizacji Kraju.



posiadania, zarówno po stronie nadawczej jak i odbiorczej — osiągnięty na przestrzeni zaledwie 3 lat w nader trudnych warunkach — utwierdza w przekonaniu, iż dalsze etapy radiofonizacji przyniosą sukcesy, nie mniejsze od dotychczasowych, tym więcej, że równolegle

obeznanych z radiem mamy w Polsce stosunkowo niewiele. „Wiedza” radiowa musi być przede tak popularna, jak popularny jest dziś w świecie sam odbornik.

Wiele posiadaczy urządzeń odbiorczych zaszczydziłoby sobie kłopotów a także wyda-

ków, gdyby nie byli uzależnieni w każdym wypadku od pomocy radiotechnika, o którego nie zawsze łatwo. Nie byłoby też utyskiwań na program, gdyby umiano też korzystać, to jest gdyby stosowano pewnego rodzaju dydaktykę słuchania. Im mniej analfabetyzmu w dziedzinie radia, tym większy potencjał obywateli kraju. Stworzenie odpowiednich warunków umożliwiłoby: szerze speularyzowanie niezbędnego zasobu wiadomości z tej par excellence nowej gałęzi techniki, pobudzenie zainteresowania wśród radioamatorów, wyrobienie umiejętności eksploataowania urządzeń oraz ich naprawy i wreszcie przygotowanie zawodowe tym, którzy w przyszłości chcieliby poświęcić się radiotechnice.

Jak więc widać w ramach akcji radiofonizacyjnej potrzebne jest również oddziaływanie o charakterze instrukcyjnym, mające na celu — mówiąc w przenośli — „radiofonizowanie” człowieka.

Niewątpliwie ogół zdaje sobie dokładnie sprawę z dotychczasowego wyniku o działalności przejawianej w tym właśnie kierunku przez Polskie Radio. Ale problem upowszechnienia elementarnych choćby umiejętności radioamatorskich wymaga wielokrotnienia wysiłku, koordynacji tymczasowych poczynań, dysponowania terenowym aparatem instrukcyjno-wykonalnym, środków materiałowych i wreszcie finansowych. Powinno być to zatem akcja ciągła, powszechna, realizowana w skali ogólnopolskiej.

Do takiej na dużą skalę zakrojonej pracy już przystąpiono.

Staraniem Zarządu Głównego Społecznego Komitetu Radiofonizacji Kraju, przy czynnej współpracy Polskiego Radia, szeregu instytucji państwowych, Samorządu, organizacji młodzieżowych (Strzeżba Polisce, OMTUR, Związek Harcerstwa Polskiego, Wici itp.) i prasy musi się akcja masowego szkolenia radioamatorów, a także radiowego oświecenia licznej rzeszy słuchaczy.

Zgodnie z założeniem akcja obejmuje swym zasięgiem młodzież szkolną, pozaszkolną i radiosłuchaczy. Na terenie szkół powszechnych, gimnazjalnych i licealnych a także świetlic, ogniskowych życie młodzieży pozaszkolnej, powstają kółka wgi. Kluby radiowe jako ośrodki instrukcyjne. Poza tym będą uruchomione kursy radiowe w obozach letnich i kursy informacyjne w ośrodkach wczasów, jak również specjalne kursy w ramach audycji Polskiego Radia. Zorganizuje się praktyczne zajęcia warsztatowe (montaż, przeróbki, naprawa odbiorników, modelarstwo). Do współpracy bę-

dą powołani: na terenie radioklubów szkolnych — nauczyciele (fizyki, robót ręcznych), w obozach specjalnie wyszkoleni instruktorzy, na kursach — sily fachowe.

Jako środki oddziaływania przewiduje się:

- 1) żywe słowo (wykłady, instrumowanie i pogadanki na kursach, w świetlicach, w szkolnych radioklubach i, przez mikrofon Polskiego Radia).
- 2) Słowo drukowane, a więc: artykuły w prasie, wydawnictwo popularnych podręczników z dziedziny radia, ścienna gazeta radiowa.
- 3) Prace warsztatowe.
- 4) Konkursy i wystawy prac oraz modeli.

Poważną pozycję osiągniętego tą drogą drożku będą wydawnictwa podręczników. Powojenny ich brak na półkach księgarskich daje się dotkliwie odczuwać wielu radioamatorom; wydane w dużym nakładzie zapewnią chociaż częściowo lukę w literaturze radiowej i przyczynią się do spożycia w kulisy techniki radiowej. Drugim poważnym osiągnięciem będzie zorganizowanie pracowni — warsztatów przy radioklubach. Problem wyposażenia tych pracowni w niezbędne narzędzia i materiał, aczkolwiek nie łatwy — będzie według wszelkiego prawdopodobieństwa pomyślnie rozwiązyany. Poczyniono już starania, w wyniku których spodziewana jest wydatna pomoc ze strony UNESCO. Pewne pokrycie zapewnią i źródła krajowe, dostarczając wycofanych z użycia i nieprzydatnych aparatów — do rozbiórki i wykorzystania części składowych. Dysponując narzędziami i sprzętem, pomocą w postaci wydawnictw, schematów i wskazówek instruktorów — będą mogli młodzi radioamatorzy próbować swych zdolności i dowoli majstrować, co — jak wiadomo — najskuteczniej prowadzi do celu.

Oddzielną sprawą jest zagadnienie subwencjonowania akcji. Ale fundusze muszą się znaleźć. Również i w tym kierunku podjęto już niezbędne kroki.

W tej chwili akcja znajduje się jeszcze w stadium organizacji. Na jejni wszelkie przybliższe już realne kształty, przy czym wyniki jej niewątpliwie okażą się pozytywne i warte podjętych wysiłków.

Masowe przysposobienie radiowe obejmie przede wszystkim szeregi młodzieży. Młodzi radioamatorzy znajdą łatwo upust dla swych namiętności i zainteresowań, stając gromadnie do startu pod hasłem zwalczania analfabetyzmu radiowego.

M. W.

MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA RADIOWA w PRADZE

Na I Międzynarodowej Wystawie Radiowej w Pradze Czeskiej, zorganizowanej z okazji 25-lecia istnienia Radia Czechosłowackiego widzieliśmy obok efektywnych eksponatów pawilonu czechosłowackiego, pawilonu radiofonii węgierskiej i polskiej.

Pawilon polski cieszył się szczególną frekwencją, zwracając uwagę zwiedzających zarówno estetyką eksponatów, jak też ich treścią, ilustrującą imponujący dorobek naszej radiofonii. Na wystawę polską składało się 12 planów graficznych, barwnych i żywych przedstawiających rozwój naszej radiofonii, ilustrujący zagadnienia radiofonii przewodowej oraz założenia programowe. Wielka mapa Polski malowana na drzewie, z namalowanymi radiostacjami i radiowzłami — uwidoczniła nasilenie sieci abonentów w poszczególnych częściach kraju.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się wśród zwiedzających makietę zradiofonizowanego domu robotniczego — śląskiego oraz chaty łowickiej i makietę autentycznej wsi zradiofonizowanej w powiecie łowickim. Modele wykonane bardzo starannie ilustrowały w jaki sposób od radiowzła biegnie linia abonentka i w jaki sposób doprowadzane są do każdej chaty, szkoły i spółdzielni głosniki radiowe.


Broшура pt. „Polskie Radio” — wydana w języku polskim i czeskim stanowi pewnego rodzaju katalog wystawy omawiając poszczególne zagadnienia przedstawione na wystawie. Zamknięcie Międzynarodowej Wystawy w Pradze nastąpiło w dniu 11.VII.



Pawilon polski na Międzynarodowej Wystawie Radiowej w Pradze

O tym, że radiofonii polska cieszy się popularnością nie tylko w kraju, lecz i za granicą świadczy obficie napływająca do Polskiego Radia korespondencja ze wszystkich zakątków świata.

Ogólny
widok
Wystawy

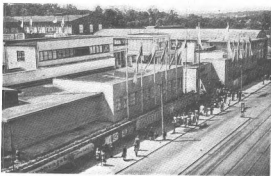

Miedzy innymi redakcja mies. „Radio” otrzy-
mala list od jednego z naszych przyjaciol p. Oto-
kara Halasa z Bratyslawy, podajacy kilka
szczegolow z Miedzynarodowej Wystawy Ra-
diowej w Pradze, ktory w streszczeniu poda-
jemy :

„W maju minelo 35 lat od chwili, gdy rozpoczelo na-
stawianie programow radiowych w miejscowosci Kbelsk
kolo Pragi; studium, sklad nadawano program byla
zwykla wojskowa kwatera, a stacja nadawcza w Kbels-
tach byla wloskitwie telegraficznym nadajnikiem dla
obslugi lotnictwa.

Droga, ktora Radiodienst Czechoslowacka przebyla od
tych z poczatkami najprymitywniejszych urzadzow tech-
nicznych, nim doszla do dzisiejszej technicznej dojrzal-
nosci, maza mozliwosc przyporowadzić sobie na Miedzynarodowej
Wystawie Radiowej, ktorej organizatorem
jest w tym roku Czechoslowackie Radio.

Na wystawie MEVRO (Miedzynarodna Wystawa Roz-
hlasu) sa pokazane, obok bogatego stoiska Radio Czechoslowackiego, takze stoiska radiofonii polskiej i wo-
gienskiej.

Ministerstwo Poczty wzbogilo wystawę swymi zbio-
rami, a takze na terenie wystawy zaistnialowy jest
specjalny nadajnik z wlasnym programem ze studia
na wystawie.

W pawilonie czechkim znajduja sie dzialy techniczne
i programowe jak: posazki radiofonii czechoslowackiej,
przebieg dzialalnosci w okresie polmiejzym az do
dnia dzisiejszego oraz przeblad skladu programu.

Do wspolpracy zglosily sie rowniez Czechki Przenosny
Radiowy, Zwiasek Wytworcow Radiowych oraz Zwiasek
Czechoslowackich Amatorów Nadawcow (CAV),
ktory na wystawie ma czynnosc swoja krótkofalowa
stacja nadawcza.

Wystawa MEVRO przedstawia rowniez najnowocześ-
niejsze osiagniecia w dziedzinie telewizji.

Telewizja w lotnictwie

Szybki rozwój techniki telewizyjnej w ciagu
kilku ostatnich lat doprowadzil do jej zastoso-
wania w najroznicniejszych dziedzinach. Jedna
z takich dziedzin, gdzie telewizja zdobyła po-
ważne miejsce, jest lotnictwo wojskowe. W ubie-

wal uzytkie urzadzow telewizyjnych do skutecznego
naprowadzania bomb na cel; w tym czasie
w Japonii organizowano samobojace oddzialy
zywych torped. Pierwszy model urzadzema
opracowala firma R. C. A. w roku 1935. W la-
tach 1941 i 42 udoskonalono i zmniejszono wa-
ge urzadzow do kilkunastu kilogramow.
przy czym pokonano najroznicniejsze trudnosc
zwiazane z pracą urzadzema w duzym zakresie
temperatur, wilgotnosc i wysokość. Opracowa-
no zasadniczo 3 typy: 1) BLOCK (I, II i III),
sluzacy przede wszystkim do kierowania bom-
bami slizgowymi, oraz do bliskich wywiadow.
2) MIMO odpowiednik poprzedniego typu dla
bomb rzucanych bezposrednio na cel. 3) RING
normalna stacja telewizyjna o mocy 1 kW
z dwiema lub trzema kamerami przeznaczona
do celow wywiadowych.

Urządzenie „Block” byl to nadajnik telewi-
zyjny zmontowany w bombie 3000 funtowej
typ GB-4 (rys. 2). Bomba zrzucona z samolotu
w odleglosci okolo 30 km. od celu laczila lotem
slizgowym (rys. 3); kamera telewizyjna umo-
cowana u spodu przekazywala przy pomocy
nadajnika (moc 15 W w pasie 360 Mc/s) i an-
teny kierunkowej obraz „widziany” przez bom-
be. W samolocie macierzystym, ktory mógł
krążyć w odleglosci do 25 km. od celu, obraz
obserwowany byl przez bombardiera (rys. 4),
ktory dwoma miniaturowymi lusepkami re-
gulowal droga radiowa stery bomby i w ten
spodeb nakierowywal ja na cel. Urzadzema te-
go rodzaju byly wmontowane w latajacych for-
tecach. Rys. 5 przedstawia kilka lotajacych
zdjęc z ekranu w czasie zrzuwania bomby na
poligonie. Celem byla mala piramida ustawio-
na w bialym kole trójkata (bok trójkata ok.



Rys. 1.

glej wojnie przy pomocy urzadzow telewizyj-
nych nakierowywano z odleglosci na cel, bom-
by duzego kalibru, samoloty wywiadowe
przekazywaly obrazy z terenu walk do glownej
kwatery itp. Pomysl zastosowania telewizji
w lotnictwie powstal jeszcze w roku 1934 kiedy
to znany pionier telewizji dr. V. K. Zwory-
kin (rys. 1 — wynalazca lkonoskopa) zapropono-



Rys. 2a.



Rys. 2b.




Rys. 3.



Rys. 4.

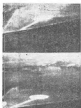600 m długości); na obrazie 5c bomba zboczyła nieco z drogi i została nakierowana na cel, jak to wykazuje obraz 5d. Fotografie są dość niewyraźne ponieważ były wykonane aparatem filmowym na taśmie 16 mm. W bombie (rys. 6) umieszczone są: akumulator, przetwornica, na-




Rys. 5a, b.



Rys. 5c, d.

dajnik (w środku), oraz odbiornik wraz z przewodnikami do regulacji sterów. Antena widoczna jest na rys. 2; waga urządzenia BLOCK wynosiła 50 kg. Całość wraz z odbiornikiem i monitorem widzialny na rys. 7; ekran lampy posiada średnicę ok. 17 cm.

Podobne urządzenia zwane MIMO zastosowano w bombie typu ROC (rys. 8). Przy tej

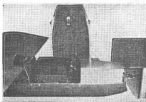


Rys. 6.

bombie zrzuconej bezpośrednio na cel sterowanie telewizyjne służyło dla uzyskania dużej precyzji trafienia. Kamera telewizyjna i antena widoczne są na rys. 9 a, b; nadajnik posiada moc 5 W przy pracy na częstotliwości 580 Mc/s, całkowita waga urządzenia wynosi 25 kg.

Jak widzimy bomby zaopatrzone były w małe ale kompletne stacje telewizyjne; nie duże wymiary tych stacji uzyskano dzięki skonstruc-

waniu małej, ale bardzo czułej lampy telewizyjnej Image Orthicon, będącej udoskonaleniem Ikonoskopu Zworykina; lampa ta posiadająca

końcowy w słatce. Sygnały synchronizujące pionowe modulują stopień końcowy w anodzie. System przekazywał 20 obrazów na sek. przy

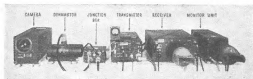


Rys. 7.

dlugość 22 cm i średnicę 5 cm przetwarza nawet obrazy przy bardzo słabym oświetleniu.

Schemat blokowy nadajnika przedstawia

330 liniach, co pozwoliło również na zastosowanie go w małych jednostkach obserwacyjnych bliskiego wywiadu (w promieniu do 75 km).

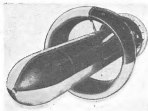


Rys. 8.



Rys. 9b.

Urządzenie pokładowe RING, była to już normalna telewizyjna stacja zmontowana na samolocie. W odróżnieniu od systemu BLOCK, który pracował automatycznie bez obsługi, urządzenie RING wymagało 4 techników. Zao-

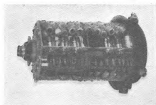

Rys. 9a.




Rys. 10.

rys. 10; sygnały „rozłożonego na punkty obrętu” przekazywane są wraz z impulsami synchronizującymi przez wzmacniacz szerokopasmowy do modulatora modulującego stopień

patrzone było w dwie lub trzy ruchome kamery telewizyjne, które służyły do przekazywania obrazów sytuacji bojowej do sztabu kwatery głównej. Nadajnik o mocy 1 kW pozwalał z wy-

Wysokości 5000 m pokryć zasięgiem dobrego odbioru odległości do 300 km. Słabie zamontowaną stacją w samolocie FM-1 typu Marauder, przed-


sudycje telewizyjne przez urządzenie transmisji z aktualnych wydarzeń nie zawsze dostępnych dla ekipy naziemnej.

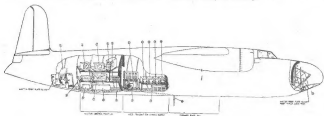

Rys. 11.

stawia rys. 11. Układ elektryczny, podobny zresztą do układu systemu BLOCK, przekazuje 20 obrazów na sek. przy 547 liniach. Nadajnik pracuje na częstotliwości rzędu 100 Mc i wstępną od 20 c/a do 8 Mc/k. Typowy obraz przekazywany tym urządzeniem przedstawia rys. 12. Jak widzimy telewizja postępuje szybkimi krokami naprzód, a powyższe urządzenia mogą również służyć w czasach pokojowych; tak więc n. p. pracowały one doskonale przy próbach bomb atomowych na Bikini, skąd przekazywały na bezpieczne odległości obrazy wybuchu bomby, wskazania przyrządów rejestrujących itp.; organizowane były już także transmisje telewizyjne z dna morza. Urządzenia tego typu mogą zastąpić oczy człowieka w wszelkiego rodzaju doświadczeniach groźących tytuł eksperymentatora jak n. p. w badaniu procesów radioaktywnych.

Poza tym korzystając ze stacji zamontowanych n. p. na helikopterach możemy urosnąć

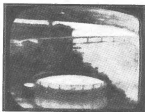

Rys. 12.

Opracowano na podstawie wydawnictwa firmy RCA
Broadcast News June 1946.

(efem)

Inż. F. M.

Zasady obliczania odbiorników i wzmacniaczy

(Dalszy ciąg).

Inne typy obwodów sprzężonych.

(Dokończenie rozdz. „Obwody rezonansowe”).

Oprócz sprzężenia indukcyjnego stosuje się również sprzężenie pojemnościowe (rys. 13, 14). Krzywe podane na rysunkach 13 a, b, możemy i tu z powodzeniem zastosować, zaś współczynnik sprzężenia określić się następującymi wzorami:


$$K = \frac{C_{12}}{\sqrt{C_1 C_2}} \quad (\text{rys. 13})$$

$$K = \frac{\sqrt{C_1 C_2}}{C_{12}} \quad (\text{rys. 14})$$

Oba typy sprzężeń są często stosowane w obwodach wejściowych odbiorników.

Na zakończenie jeszcze parę słów o krzywej filtrów rozstrojonych.

Jeżeli oba obwody nie są nastrojone dokładnie na tę samą częstotliwość rezonansową, wtedy

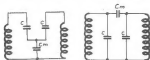

Rys. 13

Rys. 14

dy wartości maksimum się zmniejsza, krzywa się poszerza i staje się niesymetryczna (rys. 15); wypadek taki często występuje w praktyce.



Rys. 15.

Wynikiem niesymetrycznej krzywej są, jak później zobaczymy, dodatkowe zniekształcenia liniowe (chrypienie). Dlatego po ostatecznym wystrojeniu należy zdjąć krzywą rezonansu pomiarem lub oscylograficznie.

Cz. III.

OBWODY WEJŚCIOWE

1.6. Wstęp.

Zadaniem obwodów wejściowych odbiornika jest przekazanie z anteny do siatki pierwszej lampy napięcia sygnałów odbieranej stacji, przy równoczesnym osłabieniu sygnałów przeszkadzających. Jak z tego wynika, muszą to być strojone obwody rezonansowe, których selektywność pozwoli na wyodrębnienie pożądanego sygnału z anteny. Istnieją także rozwiązania odbiorników (supery) na zakres fal średnich i długich bez przesłanika, strojone jednym zmiennym kondensatorem w oscylatorze, które na wejściu posiadają filtr przepuszczający częstotliwości od 1500 do 150 kc/s.

Tu zajmujemy się normalnymi odbiornikami posiadającymi na wejściu jeden lub dwa obwody strojone.

2.0. Układ zastępczy anteny odbiorczej.

Jak wiadomo antena nadawcza promieniuje fale elektromagnetyczne, których natężenie maleje w miarę oddalania się od stacji. Falę elektromagnetyczną charakteryzują pola elektryczne i magnetyczne, które indukują w przewodniku siłę elektromagnetyczną. Wielkość natężenia pola określa się jednostkami miliwolt na metr, względnie mikrowolt na metr (mV/m lub μ V/m); np. natężenie 20 mV/m oznacza, że w przewodniku o tak zwanej wysokości skutecznej 1 m indukuje się siła elektromotoryczna o wielkości 20 mV. Przy antenie o wysokości np. 5 m siła elektromotoryczna w tym samym punkcie pola wyniesie $20 \times 5 = 100$ mV. Oczywiście dla dobrego odbioru wymagane jest pewne minimalne natężenie pola; wynosi ono wg. przyjętych norm C. C. I. R. dla fal średnich 2 mV/m, dla fal długich 5 mV/m. Dla zorientowania Czytelników podamy, że np. w odległości 20 km. od stacji 100 W na fal 600 m natężenie pola wynosi ok. 160 mV/m zaś w odległości 100 km. ok. 11 mV/m, oraz przy 300 km. ok. 0,5 mV/m. Liczby te odnoszą się do fali t. zw. przyziemnej; przy falach krótszych mamy do czynienia na większych odległościach z falami odbitymi od jonosfery skutkiem czego natężenie pola może być o wiele większe.

Jak widać wielkość całkowitego napięcia anteny zależy od jej wysokości skutecznej, która jest mniejsza od rzeczywistej wysokości anteny nad ziemią, względnie przedmiotami położonymi z ziemią (np. dach). W praktyce można przyjąć przy obliczaniu siły elektromotorycznej, że skuteczna wysokość anteny równa się około 60% wysokości rzeczywistej. Jeżeli teraz pomiędzy anteną a ziemią założymy odbiornik, wtedy popłynie prąd, którego wielkość będzie zależała od oporu anteny, cewki antenowej, uziemienia i t.p. przy czym, ponieważ mamy do czynienia z prądami szybkozmiennymi, musimy tu wziąć pod uwagę opory dla prądu zmiennego. Opór anteny składa się z oporu przewodnika i t. zw. oporu promieniowania, oporu indukcyjnego i pojemnościowego.



Rys. 1.

Ogólnie biorąc wszystkie te wielkości zależą od długości anteny, jej geometrycznego kształtu i odległości od ziemi. Dla dalszych rozważań ważne będzie dla nas określenie, choćby z bar-

dzo grubym przybliżeniem, indukcyjności i pojemności anteny. Przyjąć można, że pojemność wynosi ok. 10 pF na metr długości anteny, zaś indukcyjność ok. 1 μ H na metr długości. Opór promieniowania i strat są funkcjami częstotliwości i trudno je ująć prostą cyfrą. Przy obliczeniach zakłada się pewne średnie wartości elektryczne anteny, a mianowicie: $C_a \sim 200 \mu$ F, $L_a \sim 20 \mu$ H, $r \sim 25$ omów. Dla fal krótkich przyjmuje się opór całkowity anteny jako opór omowy o wartości 400 omów. Jak widać z powyższego, antenę można przedstawić pewnym zastępczym układem, jak na rys. 1.

W praktyce, antenę zastępuje pojemność około 300 pF dla fal około 200 m, zaś powyżej 500 m — 200 pF. Są to jak wspomniano wartości średnie i przy pracy odbiornika o różnych warunkach należy się liczyć z pojemnościami od 50 pF do 1000 pF.


3.8. Obwody wejściowe.

Rozpatrzymy teraz niektóre rozwiązania obwodów wejściowych i ich układy zastępcze. Układ 2a przedstawia sprzężenie pojemnościowe

spęszamy antenę dodatkowo małą pojemnością (kilka pF).

Obwody wejściowe powinny spełniać następujące warunki:

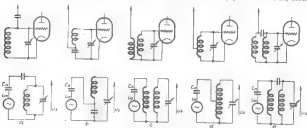1. Możliwie największy współczynnik przeniesienia, czyli stosunek napięcia statki do napięcia anteny $K = \frac{U_s}{U_a}$
 2. Możliwie stałą wartość współczynnika przeniesienia w dużym zakresie częstotliwości.
 3. Pokrycie zakresu odbieranych częstotliwości.
 4. Dobra selektywność obwodu.
 5. Minimalne a w każdym razie mało zmieniające się rozstrojenie obwodu przy zmianach warunków antenowych.
- Omówimy te warunki po kolei
1. Duży współczynnik przeniesienia powiększy nam czułość odbiornika, poza tym zwiększy stosunek sygnałów do szumów.
 2. Stały współczynnik przeniesienia utrzyma czułość odbiornika w danym zakresie na jednej wysokości.
 3. Obwód wejściowy powinien dać się dobrać



Rys. 2a, b, c, d, e

stosowane w prostych odbiornikach. Użyta pojemność wynosi od kilku do kilkudziesięciu pikofaradów. Układ 2b stosowany również przy prostych odbiornikach posiada pewne zalety w stosunku do 2a. Pojemność wynosi tu kilka tysięcy pikofaradów. Układ 2c, najczęściej spotykany, posiada oddzielną cewkę antenową. Odróżniamy tu tzw. sprzężenie wysokoindukcyjne, gdy cewka antenowa (L_a) posiada indukcyjność większą od indukcyjności obwodu (L), oraz sprzężenie niskoindukcyjne, gdy cewka antenowa stanowi małą część cewki obwodu.

Układ 2d jest pewną odmianą układu poprzedniego (autotransformator). Układ 2e jest połączeniem sprzężenia indukcyjnego z pojemnościowym. Dla wyróżnienia współczynnika przeniesienia (patrz niżej) na falach krótszych,

do wszystkich częstotliwości, leżących w założonym zakresie.

4. Dobra selektywność obwodu wejściowego zwiększa ogólną selektywność odbiornika, poza tym w obecności innych stacji przeskakujących nie przeszkadza pierwszych stopni, (np. modulacja skrośna).
5. Odbiornik powinien pracować przy różnych antenach, czyli innymi słowy, przy różnych pojemnościach anteny. Pojemność anteny wprowadza rozstrojenie obwodu wejściowego wskutek czego np. w odbiorniku jednoobwodowym stacje odbierane nie będą zgadzały się z napisami na skali. W odbiornikach wieloobwodowych, przy strojeniu jednogłównym pozostałe obwody są niezależne od anteny. Odstraszanie obwodu wej-

ściowego pogarsza selektywność i zmniejsza czułość. Dobór elementów obwodu wejściowego opiera się na spełnieniu powyższych warunków. Z przedstawionych układów omówimy szczegółowo układy 2a i 2c, jako najbardziej charakterystyczne i najczęściej spotykane.

3.1.1. Sprzężenie pojemnościowe (rys. 3)



Rys. 3.

Jak widzimy, szeregowo z pojemnością anteny C_a włączony jest kondensator sprzęgający C_k . Wypadkowa ich pojemność

$$C_k' = \frac{C_a \cdot C_k}{C_a + C_k} \text{ jest równolegle połączona do obwodu sirojęnego.}$$

3.1.2. Współczynnik przeniesienia.

$$K_a = \frac{U_a}{U_e} \cdot \frac{C_k'}{C + C_k'} \cdot Q \quad (1)$$

gdzie C pojemność obwodu

Q — współczynnik dobroci obwodu — $\frac{L}{r}$

Przeliczmy przykład: pojemność kondensatora obrotowego 30 — 500 pF, współczynnik dobroci obwodu $Q=100$, pojemność $C_a=200$ pF, pojemność sprzęgająca $C_k=20$ pF obliczamy

$$C_k' = \frac{200 \cdot 20}{200 + 20} \approx 18,2 \text{ pF}$$

sp. przeniesienia zmienia się od

$$K = \frac{18,2}{30 + 18,2} \cdot 100 = 37,6$$

$$\text{do } K_a = \frac{18,2}{600 + 18,2} \cdot 100 = 3,5$$

Oczywiście siła elektromotoryczna anteny wynosi 10 mV, to napięcie na szkiecie pierwszej lampy będzie się zmieniało od 10.37,6=376mV do 10.3,5=35 mV. Widzimy, że sprzężenie pojemnościowe nierównomiernie przekazuje w zakresie odbieranych częstotliwości; przy falach krótszych np. około 250 m. w zakresie fal średnich, stacje będą 10 razy silniej odbiera-

ne niż w zakresie fal 500 — 600 m. (zakładamy, że Q jest stałe, co w praktyce jest bliskie rzeczywistości).

3.1.3. Rozstrojenie.

Rozstrojenie będzie największe dla najmniejszej pojemności obwodu, to znaczy dla początkowych pojemności kondensatora C_i . Jeżeli doprowadzimy rozstrojenie do rezonansu takia, aby napięcie w obwodzie spadło o 30% czyli o ok. 3 db, wtedy względna zmiana pojemności może wynosić

$$\frac{\Delta C}{C} = \frac{1}{Q} \quad (2)$$

czyli przyjmując $C=50$ pF i $Q=100$ otrzymamy

$$\Delta C = \frac{50}{100} = 0,5 \text{ pF}$$

Dla anteny o poj. 200 pF poj. C_k wynosi 18,2 pF

" " " 50 pF " " 14,8

" " " 1000 pF " " 19,6

Widzimy, że kondensator 20 pF nie spełnia warunków, musimy zatem zastosować pojemność mniejszą, możemy 5 pF

otrzymamy:

dla $C_a=50$ pF $C_k'=5,36$ pF

dla $C_a=300$ pF $C_k'=5,83$ pF

dla $C_a=1500$ pF $C_k'=5,97$ pF

Jeżeli przyjmijemy, że średnia pojemność anteny wynosi 200 pF, to w obu skrajnych wypadkach zmiana pojemności nie będzie większa niż 0,5 pF.

3.2.0. Sprzężenie indukcyjne (rys. 4).



Rys. 4 (Uwaga: Czwka obwodu antenowego powinna mieć na rysunku symbol L_a zamiast L_1).

Jak widać z rys. 4, mamy w tym wypadku do czynienia z dwoma obwodami rezonansowymi sprzężonymi indukcyjnie.

Z teorii obwodów sprzężonych (patrz artykuł w Nr 9 Ka) wynika, że maksimum napięcia U_a występuje wtedy, gdyoba obwody są

w rezonansie z częstotliwością przychodzącą z anteny. W naszym przypadku, tylko drugi obwód jest dostrajany do żądanej częstotliwości, wobec tego wielkość napięcia na siarce będzie zależała od stosunku częstotliwości rezonansowej obwodu antenowego, do częstotliwości odbieranej.



Rys. 5

Możemy tu odróżnić trzy przypadki:

1. Częstotliwość rezonansowa $f_a = 2\pi \sqrt{L_a \cdot C_a}$ leży w zakresie odbieranym. Wobec tego zależność sp. przeniesienia od częstotliwości przedstawia krzywa 1 na rys. 5.
2. Częstotliwość rezonansowa leży powyżej zakresu odbieranego (krzywa 2).
3. Częstotliwość rezonansowa leży poniżej zakresu odbieranego (krzywa 3).

Z punktu widzenia należytej pracy odbiornika zależy nam na tym, aby współczynnik przeniesienia był możliwie stały w danym okresie częstotliwości. Np. jeżeli zastosujemy wartości

obwodu antenowego odpowiadające krzywej 1, wtedy będziemy odbierać słabo słysze na początku i w końcu zakresu, zaś w środku zakresu stacje wystąpią silnie. Jeżeli do tego w pobliżu odbiornika pracuje silna stacja, której częstotliwość mieści się w środku zakresu, wtedy odbieramy tę stację na całej skali, (można o odbiornikach prostych). Jeżeli zastosujemy układ dający współczynnik przeniesienia wg. krzywej 2, wtedy stacje w zakresie fal krótszych (około 250 m.) wychodzą silnie, zaś w zakresie fal dłuższych (400 — 600 m) — słabiej.

Jak widzimy z tego, najodpowiedniejszy jest układ dający charakterystykę współczynnika przeniesienia wg. krzywej 3.

Jeżeli odbiornik ma odbierać fale średnie od 200 — 600 m (od 1600 — 500 kc/s) a częstotliwość rezonansową obwodu antenowego wybierzemy w zakresie np. około 250 kc/s, wtedy charakterystyka współczynnika przeniesienia będzie w przybliżeniu stała w całym zakresie fal średnich. W praktyce stosuje się układ 2 i 3. Jeśli cewka antenowa ma małą liczbę zwoi, wtedy mamy do czynienia z układem 2. Układ taki nazywa się popularnie niskokoindukcyjnym i stosowany jest w prostszych odbiornikach, ewentualnie tam, gdzie rezygnujemy ze stałego współczynnika przeniesienia.

Układ z dużą cewką antenową zwany wysokoindukcyjnym na ogół stosowany jest powszechnie, przy czym często ta sama cewka antenowa służy dla fal średnich (sprężenie wysokoindukcyjne) i dla długich (sprężenie niskokoindukcyjne). (D. c. n.)

W. Kuryluk

Łódź

Wtórnik katodowy¹⁾

1

Wtórnik katodowy (rys. 1) jest odmianą wzmacniacza o ujemnym sprzężeniu zwrotnym. Ma on duże zastosowanie w technice radarowej, telewizyjnej, oscylograficznej i wszędzie, gdzie potrzebny jest wzmacniacz o następujących cechach:

ZALETY WTÓRNIKA KATODOWEGO.

- 1) Zerwała na uzmięcenie jednej strony obciążenia.
- 2) Jako rezultat ujemnego sprzężenia zwrotnego układu posiada:
 - a) lepsze charakterystyki amplitudy i fazy przy wyższych częstotliwościach,
 - b) dużą oporność wejściową (praktycznie $= -\infty$),
 - c) małą oporność wyjściową,

- d) małe zniekształcenia,
- e) małą zależność od zmian w zasileniu.

3) Wejście i wyjście są w fazie.

WADY.

- 1) Współczynnik wzmożenia obwodu zawsze mniejszy niż jedność.
- 2) Jeśli użyty jako detektor, automatyczna reg. wzmożenia niemożliwa
- 3) Gdy przeciążony na wyjściu — zawodzi.


1.6. Opis ogólny.

Jak więc widzimy układ ten stanowi odmianę wzmacniacza, w którym opór katodowy nie jest szobcznikowany kondensatorem.

¹⁾ Nowy angielskie: „Cathode follower” lub „cathode coupled amplifier”, lub gdy użyty jako detektor — „Infinito impedance detector”. Najbardziej popularna nazwa: „cathode follower”.

Wielkość sprzężenia zwrotnego zależy od stosunku wielkości oporów anodowego i katodowego. Im opór katodowy większy, tym większe jest ujemne sprzężenie zwrotne. W wypadku wtórnika katodowego całkowity opór roboczy znajduje się po stronie katody. W tych warunkach całe napięcie wyjściowe jest przekazywane z powrotem do obwodu siatki i współczynnik sprzężenia zwrotnego, a zatem i wzmocnienie — $= 1$ (w przybliżeniu).

Jak to już zostało nadmienione w zaletach, ważną cechą tego układu jest własność zmiany oporności: oporność wyjściowa może być zupełnie mała np. 100 Ω , podczas gdy opór wejściowy pozostaje duży i może wynieść bez trudności wiele megomów (prakt. $= \infty$). Szczegół ten jest bardzo ważny np. jest rzeczą dobrze znaną, że wysoko omowy potencjometr wywołuje spadek wzmocnienia (spowodowany pojemnościami szkodliwymi) dla górnego zakresu częstotliwości. Jeżeli jednak wzmacniacz posiada wtórnik katodowy na wejściu, jego oporność wejściowa może być zwiększona do kilku megomów (czyli poprzedni obwód minimalnie obciążony), podczas gdy regulacja wzmacniacza może być uzyskana przy pomocy odczepów w oporze katodowym; ponieważ ten ostatni ma małą wartość, zatem pojemności szkodliwe obwodu będą miały nieznaczny wpływ. Wtórnik katodowy spełnia więc rolę „transformatora”. Wtórnik katodowy umożliwia także bezpośrednie sprzężenie z następnym stopniem (tj. bez kondensatora sprzęgającego), co pozwala na doprowadzenie nie tylko składowej prądu zmiennego, ale i stałego. Ten ostatni szczegół jest niezmiernie ważny np. dla telewizji.

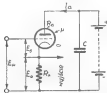

Rys. 1. Elementarny układ wtórnika katodowego. Kondensator C, który ma dużą pojemność, jest użyty do utrzymania anody na potencjale ziemi dla prądów zmiennych.

Jak można zauważyć z rys. 1, gdy siatka zostaje bardziej dodatnio spolaryzowana, przez R_k popłynie większy prąd i katoda lampy staje się także bardziej dodatnia, stąd nazwa — wtórnik katodowy: — katoda wtóruje siatkę.

2.0. Matematyczna analiza wt. katodowego.

W następujących rozważaniach nie zostały uwzględnione pojemności międzyelektrodowe. Wyniki w ten sposób otrzymane nie są zupełnie dokładne, ale odpowiadają przeciętnym wymaganiom.*

2.1. Wzmocnienie stopnia.

Układamy równanie dla układu zastępczego (rys. 2).



Rys. 2. Teoretyczny odpowiednik rys. 1

Z rys. 1 widzimy, że skuteczne napięcie siatki — katoda

$$E_s^* = E_s - I_a \cdot R_k \text{ gdzie } I_a \cdot R_k = E_k.$$

Układając równania dla układu z rys. 2

$$I_a R_k + I_a \cdot R_k = \mu(E_s - I_a \cdot R_k) = 0$$

$$\mu E_s - I_a \cdot R_k + I_a \cdot R_k = \mu E_s - \mu I_a \cdot R_k =$$

$$I_a R_k (1 + \mu) + I_a \cdot R_k =$$

$$= E_k (1 + \mu) + I_a \cdot R_k$$

$$\mu E_s = E_k (1 + \mu) + I_a \cdot R_k$$

$$\text{skąd } E_o = \frac{\mu E_s}{(1 + \mu) + \frac{R_k}{R_a}} \quad (1)$$

stąd wzmocnienie stopnia

$$A = \frac{E_o}{E_s} = \frac{\mu}{(1 + \mu) + \frac{R_k}{R_a}}$$

$$\text{lub } = \frac{\mu R_a}{R_k (1 + \mu) + R_a} \quad (2)$$

Jak z równania (2) wynika, współczynnik wzmocnienia stopnia nie może być większy od jedności.

Równanie (1) możemy napisać także w takiej formie:

$$E_o = \left(\frac{\mu}{\mu + 1} \right) E_s \frac{R_a}{R_k + \left(\frac{R_a}{1 + \mu} \right)}$$

*) Osobny rozdział zajmuje się wpływem pojemności


Wyciągamy z tego następujący wniosek: Obecność ujemnego sprzężenia zwrotnego powoduje, że lampa zachowuje się tak, jakby współczynnik wzmacnienia równy był $\frac{\mu}{\mu + 1}$

a oporność wewnętrzna lampy $\frac{R_k}{\mu + 1}$

Jak widzimy oporność wewnętrzną lampy, a także niesłaby i współczynnik wzmacnienia są zredukowane w stosunku $\frac{1}{\mu + 1}$

2.2. Wejściowa oporność.

Aby obliczyć oporność wejściową rysujemy odpowiednik układu wtórnika katodowego, uwzględniając Z_a — oporność obwodu siatki (rys. 3)

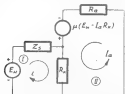

Rys. 3. Teoretyczny odpowiednik wtórnika katodowego, uwzględniający wejście i oporność siatki Z_a

Z obwodu (I) otrzymujemy $E_s = I_s Z_s + R_k (I_s + I_a)$ (A)

Z obwodu (II) $R_k (I_s + I_a) + I_a R_k = \mu (E_s - I_s R_k)$ (B)

Z równania (A) $R_k I_s = E_s - I_a Z_s - R_k I_a$

$$\text{skąd } I_s = \frac{E_s - I_a Z_s - R_k I_a}{R_k}$$

wstawiając w (B)

otrzymamy po przekształceniach

$$E_s = \frac{R_k E_s}{1 + R_k} - Z_s \frac{R_k}{1 + R_k} (Z_s + R_k) + \mu (Z_s + R_k) I_a$$

$$I_a = \frac{Z_s R_k + R_k Z_s + R_k R_k}{R_k + R_k} \mu (Z_s + R_k) + \mu R_k^2 I_a$$

$$E_s = Z_s + \frac{R_k [R_k + \mu (Z_s + R_k)]}{R_k + R_k} \quad (3)$$

gdzie $\frac{E_s}{I_a}$ przedstawia oporność wejściową

2.3. Oporność wyjściowa.

$$Z_a = \frac{R_k R_a}{(\mu + 1) R_k + R_a (1 + \mu)} = \frac{R_k R_a}{R_k + R_a (1 + \mu)} \quad 4$$

Z_a w przybliżeniu dla $\mu \gg 1$

$$Z_a \approx \frac{R_k}{(1 + \mu)} \approx \frac{1}{R_{m\mu}}$$

Przykład 1.

Przypuśćmy, że lampa posiada nachylenie $g_m = 5 \text{ mA/V}$ wtedy

$$Z_a = \frac{1}{g_m} = \frac{1}{0,005} = 200 \Omega$$

Jak widzimy wynik ten jest niezależny od R_a , oporu wewnętrznego danej lampy, która np. w wypadku pentody może być bardzo duża.

2.4. Pojemność wejściowa.

"Efekt Millera. Jak wiadomo pojemność wejściowa lampy wynosi

$$C_{we} = C_{ak} + C_{ks} (1 + A)$$

W wypadku wtórnika katodowego

$$C_{we} = \frac{C_{ak}}{(1 + A)} + C_{ks} \quad (5)$$

gdzie

A oznacza wzmacnienie

C_{ak} — pojemność siatka-katoda,

C_{ks} — pojemność anoda-katoda.

Przykład 2.

Obciążenie znajduje się po stronie anody (normalny wzmacniacz)

$$\begin{aligned} C_{ak} &= 5 \text{ pF} \\ C_{ks} &= 5 \text{ pF} \\ A &= 40 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} C_{we} &= C_{ak} + C_{ks} (1 + A) \\ &= 5 + 5 (1 + 40) \\ &= 210 \text{ pF} \end{aligned}$$

Obciążenie znajduje się po stronie katody (wtórnika katodowego), wartości jak poprzednio:

$$C_{we} = \frac{C_{ak}}{(1 + A)} + C_{ks} = \frac{5}{41} + 5 = 5,122 \text{ pF}$$

* gm — nachylenie (w naszej literaturze oznacza się literą S) (red.).

Z przykładu 2. widzimy jak zostaje zredukowana wejściowa pojemność przy użyciu wtórnika katodowego. Ta właściwość jest nadzwyczaj ważna, gdy np. chcemy wzmacniać szeroki zakres częstotliwości ze źródła o wysokiej oporności, gdzie duża pojemność bocznikująca powoduje obciążenie pasma górnych częstotliwości.

3.0. Obciążenie zmienne a wtórnik katodowy.

Gdy obciążenie się zmniejsza, prąd obciążenia się zwiększa, co nie ma żadnego efektu w napięciu, jeśli oporność wewnętrzna lampy równałaby się zero.

Jeżeli R_a jest duże (np. w wypadku pentody) napięcie wyjściowe spada prawie proporcjonalnie do zmiany obciążenia.

We wtórniku katodowym taki spadek w napięciu wyjściowym powoduje redukcję sprzężenia zwrotnego, czyli między siatką, a katodą działa większe napięcie i napięcie wyjściowe się wyrównuje. Zatem wtórnik katodowy posiada dużą tendencję do utrzymywania stałego wyjścia bez względu na zmiany w obciążeniu.

We wtórniku katodowym mamy więc pożyteczny przyrząd służący do zasilania obwodu o dużej oporności ze źródła o wysokiej oporności. Fakt, że we wtórniku katodowym tracimy część napięcia wyjściowego, jest równoważony zyskiem prądu. Wtórnik katodowy góruje więc nad transformatorem, który jest: trudny do zaprojektowania, droższy, niedogodny, jeśli chodzi o duże zakresy częstotliwości, bardziej podatny do szkodliwych sprzężeń i zniekształceń.

4.0. Wyjściowa pojemność wtórnika katodowego i jego główna wada.

Wtórnik katodowy działa tak, jak zostało opisane poprzednio, pod warunkiem, że w obwodzie katody znajduje się tylko opór. W praktyce jednak opór ten jest zbrocznikowany małą pojemnością (rys. 4), na który składa się wiele czynników, jak pojemność wejściowa następnego stopnia, pojemności szkodliwe (międzyprzewodowe) itd.

Po dodaniu tej pojemności układ ten (rys. 4) przypomina swym wyglądem „detektor o nieskończonej oporności”^{*)} i rzeczywiście nim jest.

Właśnie ta pojemność, która przemienia wtórnik katodowy w taki detektor, powoduje zniekształcenia i jest źródłem poważnego kłopotu. Wszędzie, gdzie opór i pojemność są skojarzone, prąd zmienia się eksponencjalnie, a osiąga swoją ostateczną wartość dopiero po pewnym czasie. Czas ten jest zależny od iloczynu oporności i pojemności i równa się tzw. stałej czasu $\tau = CR$.

Stale czasu dla układu z rys. 4:

*) Detektor o nieskończonej wielkiej oporności spójny jest dalej.

$$\tau = \frac{C \cdot R_k}{R_a + R_k} \quad (6)$$

W tym wypadku, gdy

$$\mu = 20$$


$$R_a = R_k = 10k\Omega$$

$$\text{otrzymujemy } \tau = \frac{CR_k}{22}$$

czyli wtórnik katodowy zredukował stałą czasu

$$\frac{1}{22}$$

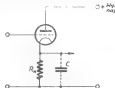Pozornie wyjściowa pojemność jest więc minimalna. Powyżej otrzymany wynik zgadza się tylko dla wejścia o małej amplitudzie. Dla



Rys. 4 C jest pojemnością szkodliwą, bocznikującą R_k

większych napięć wejściowych sytuacja się zmienia całkownie. Przypuśćmy, że $R_k = 10k$, $I_a = 0,5$ mA, gdy siatka jest połączona z ziemią zaś $I_c = 5$ mA, gdy siatka posiada potencjał $+50$ V względem ziemi. W pierwszym wypadku (rys. 5a) potencjał katody jest o $0,5$ mA $\times 10k\Omega$ = $+5$ V wyższy w stosunku do ziemi, a w drugim (rys. 5b) $5 \times 10 = +50$ V.

Zmiana w napięciu katodowym, biorąc pod uwagę te dwa wypadki, wynosi: $50 - 5 = 45$ V dla 50 V zmiany w wejściu. „Wzmocnienie” = $\frac{45}{50} = 0,9$. Przedpięcie wynosi w 1-szym wypadku -5 V i 0 V w drugim. Przypuśćmy, że lampo nie przewodzi prądu przy przedpięciu -10 volt. Wszelkie te rozważania są zgodne z prawdą jeśli pojemność $C = 0$. Biorąc pod uwagę pojemność C , założmy wypadek (b), czyli siatka - ziemia = $+50$ V, prąd anodowy $I_a = 5$ mA, katoda - ziemia = $+50$ V. Przedpięcie = 0 volt. Dajmy na to, że na wejściu przychodzi ujemny impuls -50 volt. Gdyby pojemność C nie było, prąd spadłby do $0,5$ mA (nastąpiłby warunek wypadku (a)). Lecz obecność pojemności C nie zezwala na natychmiastową zmianę prądu anodowego. Napięcie katody może spaść tylko eksponencjalnie, przez wyładowanie się C poprzez oporność obwodu.

Z tego powodu, podczas gdy napięcie siatki-ziemia spadło do zera, katoda wciąż pozostaje pod potencjałem + 50 woltów. Czyli przedpięcie na siatce wynosi - 50 V., co jest znacznie powyżej zatykającego przedpięcia (-10 V). Podczas zatkania wtórnik katodowy traci wszystkie swe własności, oporność wyjściowa przestaje być, tak pożądaną, niską, a staje się ∞ (lampa nie przewodzi). Stała czasu wynosi


$$\text{po prostu } CR_k \text{ zamiast } \frac{C R_k}{1 + \mu R_k (1 + \mu)}$$

rozładowania pojemności C jeszcze bardziej się przedłuża. W wypadku dodatniego palu na wejściu, siatka otrzyma dodatnie przedpięcie i zacznie przyciągać elektrony.

Oprócz tego stała czasu będzie

$$\frac{C R_k}{1 + \frac{R_k}{R_a} (1 + \mu)}$$

czyli napięcie katoda - ziemia (wyjście) wzrośnie znacznie szybciej niż opadnie. Następuje zmniejszenie sygnału. Aby do tego nie doszło, nie należy przy wtórniku katodowym przekształcać napięcia siatki o więcej niż - 10 V, czyli mamy ten sam warunek, jak dla wzmacniacza bez ujemnego sprzężenia zwrotnego. Jak się teraz może zdawać wtórnik katodowy jest bezużytecznym układem. Tak jednak nie jest, pod warunkiem, że stała czasu, będzie zmniejszona do minimum.

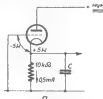

Rys. 1. Przykład obciążający powyższe rozwiązanie

Dobrane odpowiednich warunków pracy wtórnika katodowego.

Należy tutaj zaznaczyć, że odnoś się to tylko do wypadków, gdy zachodzi obawa przeciążenia wejścia przy wyższych częstotliwościach. Szczególne niebezpieczeństwo zachodzi, gdy wejście składa się z pulsów o dużej amplitudzie i bardzo dużej częstotliwości, co ma miejsce w technice telewizyjnej i radarowej.

Należy także wspomnieć, że powyższe obliczenia zostały wykonane^{*)} dla napięć sinusoidalnych i pulsujących. W praktyce mamy jednak rzadko do czynienia z takimi idealnymi przebiegami. Aby więc obliczyć odpowiednie warunki pracy dla wtórnika katodowego, musimy wziąć pod uwagę dokładny kształt fali wejściowej. W ramach tego artykułu nie ma jednak miejsca na tak głębokie rozważania.^{**)}

Najlepiej zrozumieć obliczenia na następujących przykładach:

Symboli i wzory:

$$B = \frac{(1 + \mu) R_k}{R_a} \quad (7)$$

dla wtórnika katodowego:

$$B = \frac{(2 + \mu) R_k}{R_a} \quad (8)$$

dla dzielnika fazowego (Rys. 10)

gdz $R_k = R_{in} + C_k = C_{in}$

$$\beta = \frac{2\pi f}{1 + 3} \quad (9)$$


$$T_c = R_k C \quad (10)$$

$$\beta \cdot T_c = \omega R_k C \quad (11)$$

używane w wypadku wejścia pulsującego

$$\omega T_c = 2\pi f \cdot R_k C \approx R_k C \quad (12)$$

używane w wypadku napięć sinusoidalnych.

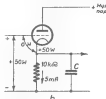

Przykład 3.

Obliczyć pożądaną redukcję wejścia do wtórnika katodowego, aby nie nastąpiło „zatkanie” lampy.

Napięcie sinusoidalne o częstotliwości $f = 10$ kc/s.

*) W. T. Cocking AMGE — Wireless World — marzec 1946.

**) N.p. „Cathode follower internal impedance” Harold Goldberg. Proc. Inst. Radio Eng. Listopad 1943.

$$\begin{aligned}\mu &= 40 \\ R_a &= 15 \text{ k}\Omega \\ R_c &= 47 \text{ k}\Omega \\ C &= 100 \text{ pF}\end{aligned}$$


$$B = \frac{(1 + \mu) R_a}{R_c} = \frac{(1 + 40) 47000}{15000} = \frac{141 \cdot 47}{15} = 128$$

$$\begin{aligned}\omega T_c &= 2\pi f B C = 2\pi \times 10^4 \times 47 \times 10^{-12} \times 10^2 = \\ &= \frac{6,28 \times 47}{1000} = 0,295\end{aligned}$$



Rys. 6. Wykres do obliczenia wiatraczka katodowego, gdy napięcie wejścia składa się z impulsów

Z rys. 7 szacujemy, że dla $B = 132$ i $\omega T_c = 0,295$ pożądana redukcja wynosi 96%, czyli wejście musimy zredukować do 96% całkowitej wielkości.

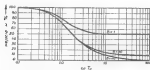

Rys. 7. Wykres do obliczenia wiatraczka katodowego dla napięć sinusoidalnych.

Przykład 4.

Wtórnik katodowy dla przebiegu o kształcie impulsu przy częstotliwości $f = 2,5 \text{ Mc/s}$

$$\begin{aligned}\mu &= 10 \\ R_a &= 3 \text{ k}\Omega \\ C &= 30 \text{ pF}\end{aligned}$$

Jaka może być maksymalna wartość R_k , aby lampa nie została zatkana

- dla pełnego wejścia,
- dla 90% wejścia.

a) Wiemy, że $\beta = \frac{R_c}{1 + \mu R_a}$ dla wejścia składającego się z impulsów

Z rys. 8, widzimy, że dla pełnego wejścia

$$\beta \cdot T_c = 1 \text{ czyli } \beta = \frac{1}{T_c} = \frac{1}{C R_a}$$

$$\text{skąd } R_k = \frac{1}{\omega \cdot C} = \frac{1}{2\pi \cdot 2,5 \cdot 10^6 \cdot 30 \cdot 10^{-12}} = 3670 \Omega$$

b) Aby znaleźć R_k dla niepełnego wejścia (tj. 90%) musimy znać B .

Z krzywej rys. 8 wynika, że w okolicach 90% wejścia rezultat jest mało zależny od B (tj. krzywe dla różnych wartości B przebiegają prawie w tym samym miejscu przy 90% wejścia).

Spodziewamy się jednak, że R_k będzie trochę większe niż w wypadku a). Aby znaleźć B , przypuścimy, że $R_k = 5 \text{ k}\Omega$, co dałoby $B = 18,35$. Z krzywej na rys. 8 szacujemy, że gdy $B = 18,35$ i wejście = 90% pełnego wejścia, to wtedy $\beta \cdot T_c = 1,16$.

R_k jest proporcjonalny do T_c , gdyż

$T_c = R_k C$; w takim razie:

$R_k = 1,16 \cdot 3,67 = 4,25 \text{ k}\Omega$, gdzie 3,67 bierześmy z poprzedniego wyniku

Przykład 5.

Dzielnik fazowy (rys. 10) dla telewizji (wejście sinusoidalne) o następujących wartościach:

$$\begin{aligned}f &= 2,5 \text{ Mc/s} \\ \mu &= 10 \\ R_a &= 3 \text{ k}\Omega \\ R_k &= R_c = ? \\ C &= C_a = 30 \text{ pF}\end{aligned}$$

Chcemy znaleźć opór R_k dla wejścia bez ograniczenia. R_{an} nie ma wpływu na B i B nie wpływa na zatkanie jeśli $\beta \cdot T_c = 1$; w takim razie $R_k = 3,67 \text{ k}\Omega$, jak w poprzednim przykładzie.

Przykład 6.

Wtórnik katodowy przy impulsach o częstotliwości:

$$\begin{aligned}f &= 2,5 \text{ Mc/s} \\ \mu &= 20 \\ R_a &= 10 \text{ k}\Omega \\ C &= 50 \text{ pF}\end{aligned}$$

$$\beta = \frac{2\pi f}{1 + \mu R_a} = \frac{2\pi \cdot 2,5 \cdot 10^6}{1 + 20 \cdot 10000} = \frac{5 \cdot \pi}{173} = 9,05 \cdot 10^4$$

Kiedy nastąpi zatkanie jeśli

- $R_k = 20 \text{ k}\Omega$
- $R_k = 10 \text{ k}\Omega$
- $R_k = 5 \text{ k}\Omega$

$$\omega B = \frac{1 + \mu R_a}{R_k} = \frac{(1 + 20) 20000}{10000} = 42$$

$$\beta T_c = 9,05 \cdot 10^4 \cdot \frac{20000 \cdot 50}{10^{12}} = 9,05$$

Z rys. 6. szacujemy wynik na 15% co oznacza, że zatkanie nastąpi już przy 15% pełnego wejścia.

b) $B = 21$ zatkanie nastąpi przy 31% pełnego wejścia $\beta, T_c = 4,525$.

c) $B = 10,5$ $\beta, T_c = 2,26$
zatkanie przy 51,5% pełnego wejścia

WNIOŚKI

Z krzywych (rys. 6 i 7) wynika, że gdy $\beta, T_c = 1$ (lub $\omega = 1$), to amplituda i częstotliwość wejścia nie ma żadnego wpływu na zatkanie lampy.

Niebezpieczeństwo zatkania nie istnieje przy częstotliwościach akustycznych (przykład 3).

lecz dopiero zagraża przy wyższych. Chcąc, aby wtórnik katodowy pracował przy pełnym wejściu, należy stałą czasu, a tym samym R_k i C zredukować do minimum. Redukuj lampy nie ma dużego wpływu na zatkanie, jedynie wartości R_k i C .

Gdy jednak zrobimy R_k małe, R_a powinno być także małe, jeśli chcemy zapewnić dostateczne wyjście. Tak więc jeśli chcemy otrzymać 50 wolt na wyjściu i $R_k = 2$ k Ω , zmniejsz prąd są równe 25 mA i lampy muszą taki prąd dostarczyć. Wybór lampy wpływa więc pośrednio na wybór R_k i chcąc uczynić R_k niskie, należy wybrać lampę o niskiej oporności wewnętrznej (R_a). (d. c. n.)

Przegląd schematów

Na schemacie Nr. 38 przedstawiony jest układ odbiornika typu GRAETZ 66W 370642/A.

Jest to super 6-cio obwodowy, 3-lampowy (plus 4-ta prostownicza), o 3-ach normalnych zakresach fal (krótkie, średnie i długie).

Na wejściu — pojedynczy obwód strojony. Przy odbiorze na falach krótkich antena szeregiasta jest z obwodem statki indukcyjnej, zaś przy odbiorze na pozostałych zakresach fal — pojemnościowo (kondensator 3000 pF).

W stopniu oscylatora — modulatora pracuje lampka ECH11 (heksoda — trioda). W triodowej części tej lampy mieści się obwód oscylatora. Oscylator ma ostatecznie inny układ, niż normalnie, nie posiada mianowicie dla zakresu średnio- i długo falowego cewki rezonancyjnej (anodowej).

Oscylator pracuje w tzw. układzie Colpittsa (dzielnik pojemnościowy) katoda połączona jest punktem dzielącym elektrycznie obwód na dwie części, jedna zawarta jest między katodą i siatką, druga między katodą i anodą. W ten sposób siatka i anoda otrzymują w stosunku do katody napięcia przesunięte o 180° w fazie, co umożliwia powstanie oscylacji.

W stopniu pośredniej częstotliwości pracuje część pentodowa lampy EBF11, część duodiadowa służy do demodulacji i automatyki bez opóźnienia.

Wzmocnienie napięciowe niskiej częstotliwości i wzmocnienie mocy uzyskuje się w lampie ECL11. Jest to lampka podwójna składająca się z części triodowej (wzmacniacz napięciowy) i tetrody (wzmacniacz mocy). Rolę regulatora barwy tuż spełnia potencjometr 13k Ω po stronie niskiej częstotliwości w obwodzie anodowym lampy ECL11.

Odbiornik jest zasilany z sieci prądu zmiennego poprzez subtransformator. Lampka AZ11

pracuje jako prostownik 1-kierunkowy, filtr zasilacza tworzą: diawik i 2 kondensatory elektrolityczne 2x16 μ . Zapewniają one wystarczającą dobrą filtrację.

Pewna ilość odbiorników opisanego typu ukazała się w wolnej sprzedaży na rynku i została rozprowadzona pomiędzy nabywców. Odbiorniki pochodzą z produkcji niemieckiej (powojennej), otrzymanej w ramach odszkodowań wojennych.

Schemat Nr. 38 przedstawia układ odbiornika typu RSZ-47 (AGA—1743) w wykonaniu P. Z. T. R. Jest to super 6-obwodowy, pracujący na lampach (serii 7-mio woltowej) produkcji amerykańskiej, 3-zakresowy, o częstotliwości pośredniej 463 kc/s. Antena zubożnikowa filtrem nastrojoną na częstotliwość pośrednią. Na wejściu — pojedynczy obwód strojony. Lampka pierwsza 7S7 (heptoda-trioda) pracuje jako mieszacz. W stopniu drugim — pentoda 7H7 jako wzmacniacz pośredniej częstotliwości. Trzecia lampka 7B6 (trioda-duodioda) wykorzystana dla tonu i automatyki oraz dla wzmocnienia napięciowego niskiej częstotliwości. Wzmocnienie mocy w stopniu wyjściowym uzyskuje się na lampie strumieniowej 7C6 (pentodzie). W obwodzie anodowym tej lampy włączony jest głośnik, którego uzwojenie wzbrudzenia służy jako diawik w filtrze siatcowym. Regulację dźwięku uzyskuje się przez zmianę sprzężenia w pierwszym filtrze pośredniej częstotliwości (regulacja szerokości wstęgi) oraz za pomocą zmiany stopnia ujemnej reakcji zastawianej pomiędzy anodami lamp 7C5 i 7B6. Regulacja odbywa się przełącznikiem. Zasilacz pracuje na 5-cio woltowej lampce 5Y3GT/G.

Odbiorniki tego typu należą do pierwszych produkowanych u nas w kraju.

M. Wargalla

Tania dwuobwodówka dla początkujących

Młody radioamator po eksperymentach nad jednoobwodówkami pragnie zwykle rozbudować swój odbiornik, by powiększyć zarówno zasięg odbiornika jak i selektywność, która w jednoobwodówce przedstawia wręcz do życzenia.

Poniżej podajemy opis taniego odbiornika prostego w budowie, który mimo to daje zachęcające rezultaty. Omówimy po kolei układ, który przedstawiony jest na rys. 1.

Odbiornik trzystopniowy, składa się ze wzmacniacza wielkiej częstotliwości, detektora siatkowego i wzmacniacza kłosegowego, oraz prostownika dla zasilania z sieci prądu zmiennego. Zakresy fal — krótkie, średnie i długie.

Antena sprzężona jest indukcyjnie z pierwszym obwodem rezonansowym.

Dla osłabienia przesłuch ze strony silnej stacji lokalnej w obwodzie anteny włączony jest eliminator.

Ponieważ napięcie anodowe prostujemy bezpośrednio bez transformatora, dla tego masa odbiornika połączona jest z jednym biegunem sieci. Dla zabezpieczenia się przed zwarcieniem z ziemią, antena i ziemia oddzielona jest od odbiornika kondensatorem 1000 pF i 0,1 μ F. Przy budowie należy pamiętać że nie wolno dotykać bezpośrednio części metalowych odbiornika przewodem uziemionym, gdyż łatwo o przepalenie kółek albo uszkodzenie jakiejś części. Antena z uziemieniem połączona są oporem 50000 Ω , dla odprowadzenia ewentualnych ładunków elektrostatycznych z anteny.

Pierwszy obwód rezonansowy znajduje się w siatce lampy wzmacniacza wielkiej częstotliwości. Sygnały z anteny poprzez cewkę antenową wzmacnioną są w tym obwodzie i sterują pierwszą lampą. W szeregu z kondensatorem obrotowym widzimy kondensator 10000 pF. Po włączeniu tego kondensatora wyjaśniono niżej. Lampa pierwsza otrzymuje napięcie anodowe poprzez drugi obwód rezonansowy. Siatka ekranująca otrzymuje napięcie z potencjometru 50000 i 80000 Ω ; ponieważ siatka ekranująca musi być dla prądów zmiennych na tym samym potencjale co katoda, zablokowano ją kondensatorem. Dla regulacji wzmacnienia zastosowano zmienny opornik w katodzie na którym zależnie od położenia ślizgacza powstaje ujemne napięcie siatkowe pierwszej lampy. Pierwsza lampa jest selektowa to jest lampa, która posiada w dużych granicach regulowane napięciem siatkowym nachylenie. Wzmacnienie pierwszego stopnia jest proporcjonalne do nachylenia lampy. (oznaczone w katalogach literą Sma/V).

Zwykle nachylenie można regulować w stosunku jak 500:1 przy zmianie napięcia siatko-

wego od -1V do -30V. W ten sposób unikamy przeszerowania i zmieszkań przy odbiorze silnych stacji. Dla uzyskania dobrej regulacji przy małym prądzie anodowym opornik obciążony jest dodatkowo prądem dzielnika napięcia ekranu.

Wzmacniacz wielkiej częstotliwości musi mieć jak każdy inny, w obwodzie anodowym opór roboczy. Oporem roboczym jest obwód rezonansowy, którego opór dla częstotliwości rezonansowej równy jest wyrażeniu $\frac{L}{R C}$ (Bliższe szczegóły patrz w art. „Zasady obliczania odbiorników i wzmacniaczy”).

Zwykle obwód rezonansowy znajduje się w siatce następnej lampy i sprzężony jest indukcyjnie względnie pojemnościowo z obwodem anodowym lampy pierwszej. Przy sprzężeniu indukcyjnym w anodzie włączona jest tylko cewka tzw. anodowa. (1/5 zwojów cewki siatkowej), sprzężona z siatkową; przy sprzężeniu pojemnościowym w obwodzie lampy znajduje się dławik wielkiej częstotliwości zaś anoda połączona jest małym kondensatorem (20 — 50 pF) z obwodem i siatką następną lampy.

Oba systemy mają swoje zalety i wady, pierwszy wymaga dodatkowego przełącznika i daje na ogół mniejsze wzmacnienie, drugi układ wymaga dobrego dławika dla wszystkich zakresów fal, co nie jest sprawą prostą do rozwiązania.

Zastosowany układ jest najprostszy, daje duże wzmacnienie, nie posiada i pewne wady. Pierwsza to niebezpieczeństwo samowzbudzenia; niestety wzmacniacz wielkiej częstotliwości może stać się w pewnych warunkach oscylatorem i wtedy odbiór jest niemożliwy, bo w miejscu audycji słyszymy gwizd. Oscylacje tym łatwiej powstają im większe nachylenie lampy wzmacniacza, im większy opór w obwodzie, im wyższa częstotliwość, oraz im większa pojemność siatki - anoda. Najtrudniejszy punkt to pojemność siatki - anoda, w skład której wchodzi dodatkowe pojemności montażu. Dlatego przewody między obwodami i lampami, winny być jak najkrótsze, budowa obwodów przełącznika jak najbardziej zwarta przy jednoczesnym dobrym odcieraniu obwodu pierwszego i drugiego, (wraz z przełącznikami i przewodami od cewek). Poza tym, ponieważ cewka obwodu rezonansowego jest pod napięciem anodowym, musimy stosować kondensator izolujący siatkę drugiego stopnia, w związku z tym musimy dobrze filtrować napięcie anodowe lampy pierwszej; w przeciwnym wypadku napięcie tętnienia bezpośrednio przedostaje się na siatkę detektora i stąd po wzmacnieniu da przydźwięk w głośniku.

Pociągając w obwodzie drugim włączony jest kondensator izolujący 10000 pF, dlatego dla uzyskania dobrego zeszczerzenia obu kondensato-

napiecie stałe otrzymujemy po wyprostowaniu przy pomocy prostownika selenowego; oczywiście można tu użyć lampy prostowniczej, należy tylko wtedy dodać uzwojenie żarzenia.

Lampy.

Jako lampy zastosowano w pierwszym stopniu RV12P2001 (sielektoda), w braku tej, można stosować P2000, jedynie tylko regulacja dźwięku nie będzie płynna, i zakres regulacji też się zmniejszy. W detektorze i stopniu końcowym użyto lampy RV12P2000, przy czym dla większej mocy (1W) połączono dwie lampy równolegle. Oczywiście można tu z powodzeniem użyć jakiegokolwiek innego lampy np. 6X7, 6J7, 6F6, (amerykańskie), albo innego serii europejskiej.

Cewki.

Cewki zastosowano gotowe, znajdujące się na rynku zespoły firmy Radiom (Brwinów), z braku tych można zastosować inne, lub nawet nawiązać samemu wg wskazań w Nr. 6 z 1946. Cewki krótkofalowe sami sobie sporządzimy: na karkasie o średnicy 10 mm, nawiniemy 17 zwojów drutu 0,8 mm. Długość uzwojenia około 22 mm. Cewka antenowa na 3 zwojów, cewka reak-

rów na jednej osi, dajemy i do pierwszego obwodu taki sam kondensator.

Drugi stopień to detektor siatkowy, przy czym z anody część prądu szybkozmiennego przepływa przez cewkę reakcyjną. Zmieniając pojemność kondensatora reakcyjnego zmieniamy wielkość prądu, a stąd i odkształcenie obwodu. Z anody prąd małej częstotliwości po odfiltrowaniu składowej szybkozmienną oporem 5kΩ i kondensatorem 100 pF, przedosiada się przez kondensator sprzęgający 10000 pF na siatkę lampy końcowej.

Lampa końcowa zasila głośnik; równolegle do głośnika włączony jest kondensator 2000 pF, który osłabia wysokie tony, trzaski itp. dając przyjemniejszą barwę dźwięku. W kątach tej lampy widzimy opór 300 omów zablokowany niskowoltowym kondensatorem elektrolitycznym 25 μF.

Opór ten daje ujemne napięcie siatkowe dla lampy końcowej.

Zasilanie.

Odbiornik zasilany jest z sieci prądu zmiennego, przy czym dla oszczędności mocy i dla dłuższego życia lamp zastosowano autotransformator zopatrzonej w dodatkowe uzwojenie dla żarzenia lamp. Wystarczy tu wobec małej mocy transformatorów dzwonkowy.



Rys 2b Widok od spodu chassis

cyjna 8 zwojów w odległości 2 mm od cewek siatkowych.

Zmontowany odbiornik przedstawia rys. 2a i 2b.

KĄCIK KRÓTKOFALOWCA

NADAJNIKI

Cz. I

Jak powstają oscylacje w nadajniku

Zanim przystąpimy do opisów budowy i działania nadajników, zaznajomimy początkujących krótkofalowców z istotą drgań elektromagnetycznych w obwodach rezonansowych, w obwo-



Rys. 1.

dach, które są zasadniczym elementem każdego nadajnika.

Dla lepszego zrozumienia zjawisk, omówimy najpierw podobne przebiegi jakie spotykamy w życiu codziennym. Przypatrzmy się np. zegarowi wahadłowemu; o ile jest on nakręcony, wahadło wykonuje miarowe ruchy, a energią na pokrycie strat tarcia dostarcza napięta sprężyna za pośrednictwem dźwigni, kołek zębnych itd.

Ważmy pod uwagę oddzielnie wahadło jak na rys. 1 w postaci ciężarka zawieszonego na sznurku.

Wprawdzie go w ruch możemy dwoma sposobami; albo unosimy ciężarek łukiem do góry w stosunku do położenia spoczynku, albo pchniemy ciężarek szybkim ruchem.

W pierwszym wypadku przez podniesienie ciężarka udeśliżymy mu energię potencjalną (położenia), w drugim wypadku przez szybki ruch nadaliśmy ciężarkowi energię kinetyczną (ruchu). Ciężarek wahadła osiąga położenie górne A, na skutek siły ciężkości zaczyna się poruszać po łuku w dół uzyskując energię kinetyczną, przechodzi przez najniższy punkt B a największą szybkością, i dzięki energii kinetycznej wznosi się do górnego położenia — punktu C. Ciężarek wzmacnia się do góry uzyskuje znowu energię potencjalną kosztem energii kinetycznej. Szybkość jest coraz mniejsza a w punkcie C na krótki moment równa zero.


Dzięki różnicy poziomów ciężarek znowu odbywa ruch na dół a następnie w kierunku punktu A i osiąga punkt A' położony niżej punktu A. Zjawisko powtarza się aż po pewnym czasie ruch wahadła ustanie.

Gdyby nie było strat np. na tarcie wahadła w powietrzu, tarcie cząstek w wyginającym się sznurku w miejscu umocowania itp., wahadło raz wytrącone z równowagi poruszałoby się ciągle.

Jezeli byśmy mogli obserwować ten ruch z opóźnieniem i odmierzać długość łuku przebytego przez ciężarek w jednostce czasu, wtedy łatwo da się sporządzić wykres zależności drogi od czasu jak na rys. 2. Jak widzimy, wykres przedstawia nam linię falistą o malejącym wychyleniu.

Odległość od osi czasu do maksymalnego wychylenia nazywamy amplitudą; zaś czas między jednym maksimum a drugim (np. A + A') nazywamy okresem wahań (T).

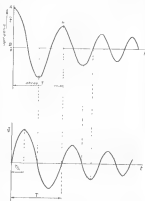Przebieg wahań ma charakter zanikający a maksima leżą na linii określonej funkcją wy-



Rys 2a, b.

kładniczą; gdyby strat nie było, amplitudy wychyleń byłyby stale jednakowe (maksima leżałyby na linii prostej).

Podobnie możemy przedstawić na wykresie zależność szybkości ruchu ciężarka od czasu. W punkcie A, C i A' szybkość jest równa zero, w punkcie B maksymalna; przebieg ten przedstawia rys. 2b. Jak widzimy oba przebiegi są po-



Rys. 2

dobne, tylko że są przesunięte w fazie; maksimum szybkości osiąga się po upływie czasu $T/4$.

Jeżeli ciężarek unieśliśmy wyżej, okres wahań nie zmieniłby się, a zmieniłaby się amplituda i szybkość; okres wahań zależy m. in. od długości wahadła i od masy ciężarka.

Jak wspominaliśmy w skutek strat amplituda wahań się zmniejsza; im większe straty tym szybciej wahań ustają.



Rys. 4

Przy bardzo dużym tłumieniu (np. gdy umieścimy wahadło w płynie) wahań okresowych w ogóle nie będzie, a wychyleny ciężarek dojdzie tylko do położenia równowagi.

W sposób sztuczny możemy wahań podtrzymywać, mianowicie jeżeli w odpowiednim czasie dostarczymy z zewnątrz energię, która pokryje straty.


Jeżeli np. popchniemy wahadło zgodnie z jego ruchem co kilka okresów, otrzymamy przebieg jak na rys. 3.

Oczywiście możemy dostarczać energię co pół okresu, wtedy otrzymamy wahań o stałej amplitudzie (rys. 4) i przebieg taki nazywa się sinusoidalny ciągły. O ile dostarczać będziemy energię 1 raz na okres (np. w półfali górnej) wtedy amplitudy wahań będą również stałe, ale dobrze to sobie zapamiętajmy, wychylenie dołne (na wykresie) będzie miało zależnie od strat amplitudę nieco mniejszą od górnej.

Ma to przez analogię związek z zawartością harmonicznych w oscylacjach generatora lampowego, w którym energię dostarcza się przez część okresu.


W praktyce wahadło w zegarze posiada wahań o stałej amplitudzie, a straty na tarcie pokrywane są przez energię sprężyny za pośrednictwem specjalnego mechanizmu.

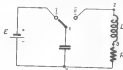Wyobraźmy sobie teraz obwód elektryczny jak na rys. 5, złożony z baterii o napięciu E , przełącznika, kondensatora C , cewki L i oporu R równoważnego oporom strat całego obwodu (opór cewki, opór strat na promieniowanie, strat w kondensatorze itp.). Załączmy kondensator na baterię (położenie przełącznika I).



Rys. 5 (Uwaga: brak oznaczenia kondensatora +C)

Kondensator po upływie pewnego czasu nabitą się do napięcia baterii E i energia jego wyniesie $\frac{C \cdot E^2}{2}$. Przerzuciśmy przełącznik w położenie II; kondensator (rys. 6) zacznie się rozładowywać poprzez cewkę L i opór R . Na skutek indukcji cewki powstanie na jej zaciskach przeciwdziałająca siła elektromotoryczna samoindukcji (o kierunku $3 \rightarrow 2$), która hamuje wzrost prądu wyładowania.

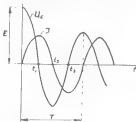

Rys. 6

Przepływ prądu przez cewkę wytwarza pole magnetyczne, którego energia równa się $\frac{L \cdot I^2}{2}$.

a maksymalna energia pola zaistnieje wtedy gdy i prąd osiągnie wartość maksymalną. Zatem kondensator rozładowuje się i jego napięcie zmniejsza się stopniowo do zera.

Prąd wyladowania jest początkowo mały, ponieważ jego zjawienie się wywołuje w cewce pole magnetyczne i związaną z nim siłę elektromotoryczną indukcji, która przeciwstawia się szybkiemu wzrostowi prądu.

Prąd jednak wzrasta i osiąga wartość maksymalną w przybliżeniu w tym momencie, gdy napięcie kondensatora spada do zera (czas t_1). Pewna analogia z wahadłem — napięcie kondensatora różnica poziomów ciężarka (punkt A i B) prąd elektryczny — szybkość ruchu ciężarka).

Zatem gdy napięcie na kondensatorze spadło do zera, powinien i prąd ustać. Tymczasem na skutek zanikania pola magnetycznego powstaje w uzwojeniu cewki siła elektromotoryczna tak skierowana, że podtrzymuje ona przepływ prądu; zatem siła elektromotoryczna skierowana w kierunku 2 → 3 zaczęła ładować kondensator, tak że punkt 4 będzie teraz stał się dodatni w stosunku do p. 1.

Pole magnetyczne zanika w dalszym ciągu do zera a z nim i prąd ładowania kondensatora; równocześnie napięcie na kondensatorze osiąga wartość maksymalną (czas t_2). Począwszy od tego momentu kondensator zaczęnie się rozładowywać przez obwód, i popychne prąd w kierunku → 4 → 3 → 2 → 1.

Podobnie jak poprzednio, w skutek siły elektromotorycznej samoindukcji prąd nie wzrośnie momentalnie. Ze wzrostem prądu będzie maleć napięcie na kondensatorze czyli wzrastać energia pola magnetycznego $\frac{1}{2} L i^2$, a maleć energia pola elektrycznego $\frac{U^2 C}{2}$. A więc podobnie jak

przy wahadle energia potencjalna zamieniała się na kinetyczną i odwrotnie, tak samo i tutaj oscylacje odbywają się przy zamianie energii pola elektrycznego na energię pola magnetycznego i odwrotnie.

Gdy prąd rozładowania osiągnie maksimum (czas t_3) i zaczęnie się zmniejszać, znowu powstanie siła elektromotoryczna, która ładować będzie kondensator — i zjawisko się powtarza. W ten sposób otrzymujemy przebieg oscylacyjny zmieniający się w czasie, podobny do mikrowych ruchów wahadła.

Czas pomiędzy dwoma maksimumami przebiegu nazywa się tu okresem drgań (T).

Na skutek strat (ruch elektronów w przewodniku itp.) amplituda drgań prądu i napięcia z czasem zanika. Szybkość zanikania oscylacji zależy od wielkości oporu R, i w krańcowym wypadku będziemy mieli wyladowanie tzw. apertodyczne bez oscylacji.

Chcąc utrzymać drgania o nieszanikającej amplitudzie, musimy, podobnie jak przy wahadle, dostarczać do obwodu energię na pokrycie strat.


Okres drgań zależy od wartości elementów obwodu L, C, R i w przybliżeniu może być określony wzorem

$$T = 2\pi \sqrt{L \cdot C} \dots H, F, \text{ sek.}$$

Częstotliwość, to jest ilość drgań na sekundę, określi się odwrotnością tego wyrażenia

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{2\pi \sqrt{L \cdot C}}$$

Pierwsze nadajniki iskrowe składały się z obwodu rezonansowego, sprzężonego z anteną (rys. 7) Obwód rezonansowy otrzymywał ener-

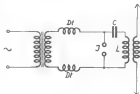


Rys. 7.

gię impulsami. Częstotliwość prądu zasilającego transformator wynosiła około kilkunast cykli na sekundę.

Kondensator C ładuje się wolno, zgodnie z przebiegiem napięcia transformatora, ponieważ dławiki nie pozwalają na ładowanie oscylacyjne. W momencie gdy napięcie transformatora osiąga wartość, przy której następuje przeskoc iskry w iskrowniku (I) i zamknięcie obwodu rezonansowego LC, w obwodzie powstają oscylacje o amplitudzie malejącej. (Iskrownik w czasie przeskoku iskry jest zjonizowany i przewodzi prąd elektryczny). (rys. 8). Dzięki sprzężeniu, energia obwodu pierwszego przelewa się do obwodu anteny i tu rozchodzi się w przestrzeń pod postacią fal elektromagnetycznych. Jak widzieliśmy nadajniki iskrowe wysyłają ciąg fal zanikających. Tego rodzaju fale posiadają b. wiele wad, przede wszystkim dają wiele harmonicznych i w skutek tego zakłócają odbiór innych stacji. Nadajniki iskrowe mają jednak zalety prostej budowy, a zakłócenia na szerokim wstępie są czasem korzystne np. przy wysyłaniu sygnałów S.O.S. Dlatego używane były jeszcze do niedawna w marynarce na łodziach ratunkowych itp.

Poza tym jeszcze dzisiaj można spotkać tego rodzaju układy w urządzeniach elektromedycznych (diatermia). W nadajnikach tetrodowych nie można także zastosować modulacji amplitudy do przekazywania audycji fonicznych.

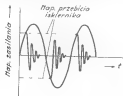

Rys. 1.

Z podanych powodów stosuje się dzisiaj powszechnie nadajniki wysyłające fale ciągłe (o stałej amplitudzie). Jak widziliśmy poprzednio, dla uzyskania oscylacji ciągłych, musimy dostarczać przynajmniej raz w okresie energię na pokrycie strat. Elementem, który tę czynność wykonuje, jest lampa elektronowa.

Przypatrzmy się układowi na rys. 2; jest to klasyczny oscylator Meisnera; składający się z obwodu rezonansowego LC, cewki sprzęgającej L_s , lampy elektronowej triody i baterii zasilaających.

Jeżeli zamkniemy wyłącznik W, w pierwszej chwili popłynie prąd ładujący kondensator; siatka posiada potencjał zerowy, a samoindukcja cewki początkowo impulsu nie przepuści. Naładowany kondensator zacznie się rozładowywać oscylacyjnie a prąd w cewce L wyindukuje napięcie na zaciskach cewki L_s . Przypuśćmy, że końce cewki L_s są tak połączone z lampą, że gdy napięcie na zacisku cewki L_s połączonym z anodą, jest ujemne w stosunku do katody, (opór wewnętrzny baterii zablokowanej kondensatorem C, jest tak mały, że możemy uważać ją za zwarcie dla prądów szybkoprzemiennych), wtedy siatka posiada w stosunku do katody potencjał dodatni.

A zatem gdy płynie prąd obwodu przez cewkę L od (+) do (-) i prąd ten na skutek strat się zmniejsza, wtedy dodatni potencjał na siatce powoduje zwiększenie się prądu anodowego, który przepływa przez tę samą cewkę zwiększając jej strumień magnetyczny. O ile energia czerpana z baterii pokrywa w całości straty w obwodzie, wtedy oscylacje się ustalają. Jak wiadomo prąd anodowy (a zatem i energia pobierana z baterii) jest zależny od napięcia siatki, które znowu w tym wypadku zależy od

sprężenia cewek L i L_s . Im sprężenie większe, tym większe napięcie na siatce (wysterowanie), tym większa energia dostarczana do obwodu.

Wzrost napięcia siatki powoduje wzrost prądu, wzrost prądu ze swej strony wywołuje wzrost napięcia na siatce i w ten sposób amplituda oscylacji rosnąćby nieograniczenie.

W rzeczywistości jednak wskutek krzywoLINIOWOŚCI charakterystyk lamp (górne i dolne zakrzywienie) zmniejsza się czas przepływu prądu anodowego i oscylacje się ustalają.


Tak więc do powstania i podtrzymania oscylacji w generatorze lampowym muszą być spełnione następujące warunki:

- 1) Musi istnieć sprzężenie między obwodem siatkowym i anodowym takie, aby siatka i anoda miały w stosunku do katody przeciwny potencjał, to znaczy, że gdy potencjał siatki jest w pewnym momencie dodatni, potencjał anody (dla prądu o częstotliwości oscylacji) musi być w stosunku do katody ujemny.

W języku technicznym mówimy, że siatka i anoda muszą mieć napięcie przesunięte w fazie o 180° .

- 2) Wielkość sprzężenia musi być taka, aby energia traciona w obwodzie była w całości pokryta ze źródła zewnętrznego.
- 3) Bilans energetyczny całego układu musi być następujący: energia pobrana z baterii równa się energii traconej w obwodzie energia tracona w lampie.

Jak z powyższego widzimy, układ jest pewnego rodzaju przetwornicą. Z baterii pobieramy energię prądu stałego, w obwodzie rezonansowym otrzymujemy energię prądów zmiennych.

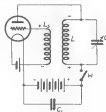


Rys. 2.

Ogólnie biorąc, opór R obwodu reprezentuje oprócz oporu omowego cewki także opór przeniesiony z innego obwodu np. opór promieniowania anteny.

Podobnie jak we wszystkich tego rodzaju urządzeniach, mamy do czynienia z elementa-

mi, w których traci się bezużytecznie energię, wskutek czego sprawność układu jest zawsze mniejsza od jedności.

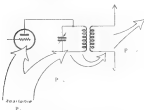

Rys. 10. Przepływ energii w nadajniku

W generatorze lampowym rozróżniamy następujące etapy przekazywania energii (rys. 10):

1) Energia pobrana z baterii A , idzie na wytworzenie energii prądu zmiennego w obwodzie rezonansowym $A \sim L$ i na straty w lampie Aa .

Bilans energetyczny

$$A_0 = A \sim + Aa$$

sprawność generatora:

$\eta_g = \frac{\text{energia prądu zmienn. dostarcz. do obwodu}}{\text{energia pobrana z baterii}}$

$$\eta_g = \frac{A \sim}{A_0}$$

Orientacyjna sprawność generatorów wynosi od 60 — 70%.

Równie dobrze możemy operować mocą

$$P_0 = P \sim + P_a$$

$$\eta_g = \frac{P \sim}{P_0}$$

moc tracona w lampie

$$P_a = P_0 - P \sim$$

W literaturze amerykańskiej moc dostarczoną przez baterię oznacza się P_0 — (input — wejście). Moc wydzieloną w obwodzie

P_{out} (output — wyjście).

2) Energia dostarczona do obwodu rezonansowego idzie na pokrycie strat własnych obwodu (straty w cewce i kondensatorze itp.) oraz na wytworzenie drgań w obwodzie antenowym.

Rozróżniamy i tu sprawność obwodu, określoną stosunkiem oporu „przemienionego” z obwodu anteny do sumy tego oporu i oporu strat obwodu

$$\eta_{obw.} = \frac{R'_{ant}}{R_{strat} + R'_{ant}}$$

Sprawność obwodu wynosi zwykle około 90 — 95%.

3) Energia dostarczona do obwodu anteny znowu dzieli się na energię pokrywającą straty w elementach tego obwodu oraz na energię wypromieniowaną, która daje efekt w odbiornikach.

Można i tu określić sprawność obwodu antenowego jako stosunek oporu promieniowania (R_{pr}) do sumy oporów całego obwodu antenowego.

$$\eta_{ant} = \frac{R_{pr}}{R_{strat ant} + R_{pr}}$$

Sprawność obwodu antenowego zależy w dużej mierze od oporu promieniowania określonego stosunkiem długości fali wypromieniowanej do długości anteny.

Przy falach długich może sprawność wynosić do kilku procent, na falach krótkich warunki są o wiele korzystniejsze.

Jak z tego widzimy z całkowitej energii pobranej z baterii tylko pewna część idzie na promieniowanie, reszta zaś traci się bezużytecznie na ciepło. Dlatego dobry krótkofalowiec, którego nadajnik posiada moc ograniczoną przepięciem, powinien dążyć do jak najlepszego wykorzystania i gospodarowania energią.

W następnych artykułach zajmiemy się układami amatorskich nadajników i podkreślimy te momenty, które pozwolą na osiągnięcie dobrych wyników w pracy krótkofalownia.

NASI CZYTELNICY PISZĄ:

Pod tym tytułem zamieszczać będziemy w ramach „Kółka krótkofalowców” różne wiadomości i spostrzeżenia w pracy na falach krótkich przesyłane nam przez Czytelników. Prosimy wyczytać z współznaną. (Red.)

Oh, Sterny Józef — Katowice.

Zbudowałem sobie superheterodynę, której esencjonalny schemat po licznych przeróbkach aparatu przesyłałem w załączeniu. Największą trudność miałem w uzyskaniu dobrego odbioru fal krótkich poniżej 16 m. Na początku zastosowałem jako wzmacniacz wysokiej częstotliwości bezczynną pentodę EF13 i jako oscylator — modulator, triodę heksodę ECH-11. Wyniki odbioru fal poniżej 16 m., były bardzo znikłe.

Aparat przerobiłem i zastosowałem osobny oscylator i osobny modulator, stosując do tego celb lampy RV12 P2090.

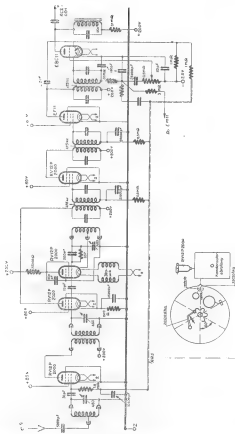


Fig. 1

Увага! Кандидат KNC11 має конденсаторний мікрофон автоматично на підпругу з мережі

Oscylator pracował kolejno w układzie z cewką reakcyjną, w układzie dyatronowym i wręcz transatronowym, jednak bez skutku. Przy zastosowaniu oscylatora w układzie Hartley'a (Hartley'a zmodyfikowanego — jak na rysunku) i modulacji lampy drugiej w supresorze (światce chwytnej) wynik też był niezadowalający — duże szumy i słaby odbiór.

Zmieniłem modulowanie lampy 2-giej stosując układ podany jak na rysunku, sprzężenie słabiej sterujących oscylatora i modulatora przez kondensator 5 do 10 pF. Wyniki były o wiele lepsze. Uzyskałem wprowadzić dobrze pas 13 m, jednak poniżej 13 m. nie odebrałem już żadnej stacji. Kierując się przypuszczeniem, że prądy wysokiej częstotliwości poprzez pojemność katoda — żarzenie, przechodzą do obwodu żarzenia i powodują tam pewne zaburzenia, włączyłem do obwodu żarzenia diawki wielkiej częstotliwości. Mianowicie na rurze \varnothing 10 mm i długości 2×50 mm nawinąłem 2×50 zwojów drutem \varnothing 0,6 mm emalia — jednak. Wynik był rewelacyjny. Na falę \sim 13 m. odbierałem po południu o godz. 18.00 stację „Columbia System” USA i stację amatorską w pasie 16 m. Oprócz tego odebrałem kilkakrotnie w pasie 7 + 8 m. stację w języku angielskim, zdaje mi się, że foniczną telewizyjną. Odbiór tej stacji był dość przypadkowy ponieważ w innych dniach, pomimo prób, stacji tej nie odebrałem.

Najlepszy odbiór tej stacji był na krótkiej antenie o długości \sim 7 m, wraz z doprowadzeniem. Cewki słabowo obwodów rezonansowych posiadały 8 zwojów nawiniętych na karkasie o średnicy \varnothing 10 mm drutem \varnothing 1,3 mm w emalii, przy czym cewka lampy 1-szej odgaleziona była na 3-cim zwoju, zaś cewka oscylatora na 4-tym.

W dolnej odbioru stacji angloskładzkiej „Złapalem” w tym samym pasie (7 + 8 m.) francuską stację „Radio Tuluz” jednak z dużymi zakłóceniami (czy aby ta stacja nie stosuje modulacji częstotliwości?).

Ponadto zaobserwowałem, że w tym samym czasie w pasach 12 m, 9 m i poniżej 7 m występowały zakłócenia objawiające się ciągłym tonem \sim 500 c/s modulowanym ostro częstotliwość \sim 30 c/s. Ponadto przejeżdżające samocho-

dy wywoływały silne, ostre trzaski, których już w pasie 16 m. nie zaobserwowałem.

Opis aparatu.

Podany odbiórnik jest 9-cio obwodową superheterodyną o sześciu zakresach (od \sim 6 m. do 2000 m.). Zamiast przełącznika fal, zastosowałem tzw. rewolwer cewkowy, uzyskując w ten sposób 6. krótkie połączenie cewek do kondensatorów obrotowych i lamp. Na zakresach fal krótkich, których jest 4, przewidziano wstępny wzmacniacz w. częstotliwości; natomiast na falach średnich i długich 1-sza lampa jest wyłączona i cewki z kondensatorami obrotowymi załączone są do słabki lampy drugiej jako filtr wstępny. Oscylator w układzie Hartley'a. Częstotliwość pośrednia \sim 475 kc/s. Wzmacniacz pośredniej częstotliwości, detektor, wzmacniacz niskiej i wzmacniacz mocy wykonane są normalnie. Wobec braku pentod o zmiennym nachyleniu (np. RV12 P2001) zastosowano b. słabą automatykę. W obwodzie anodowym lampy EBC11 wbudowano obwód rezonansowy na 40 c/s celem wydzielenia tonów niskich.

Zasilacz składa się z 1 transformatora anodowego i z uwagi na kilka rudażni napięć żarzenia (12,6 6,3 i 4V) z oddzielnego transformatora żarzenia. Ten ostatni posiada również uzwojenie 1 \times 30V dla uzyskania ujemnego napięcia dla lampy AD1 (\sim 45V).

Ogółem zastosowałem 11 lamp a mianowicie:

- 1) RV12 P2000 — wzmacniacz w. częstotliwości.
- 2) RV12 P2000 — wzmacniacz w. częstotliwości i modulator.
- 3) RV12 P2000 — oscylator.
- 4) RV12 P2000 — wzmacniacz pośredniej częstotliwości.
- 5) EF 11 — wzmacniacz pośredniej częst.
- 6) EBC 11 — detektor i wzmacniacz m. częst.
- 7) EM 11 — wskaźnik dostrojenia.
- 8) AC 2 — wzmacniacz m. częst.
- 9) AD 1 — wzmacniacz mocy.
- 10) AZ 12 — prostownik anodowy.
- 11) V 430 — prostownik ujemnych napięć wiatkowych.

SKALE do radiodbiorników różnych typów poleca

„Kopiotekhnika” Poznań

Wł. W. Buszkiewicz, ul. Mierzbinskiego 18. Tel. 19-55

Na proszenie wysyłamy pocztą. Przy zamówieniach podać nazwę i typ aparatu oraz wymiar skali

KUPON Nr 18

na odpowiedź w „Radio”

Nazwisko

Adres

Odpowiedzi Redakcji

Z nowych książek

„Małster Papon”, Warszawa. — Przez przelotne uziemienia do sieci sterujących lampy jarzonej bezpośrednio z sieci, pogiętą przez nią tak lampę pojedynczą, że w b. krótkim czasie spowodować spadnie jej natężenia. Manipulowanie przy odbiornikach typu uniwersalnego wymaga dużej uwagi i ostrożności.

Peczenikowski Witold, Gliwice. — Opór dopasowania albo opór zewnętrzny lampy głośnikowej tworzy transformator, obciążony głośnikiem. Cewki zastawiane w przyrządzie do pomiaru impedancji (Nr. 3 m. 1947 r. 47) nie nadaje się do pomiaru pojemności, co zostało widoczne z fotografii i schematu modelu. Zamiast lampy 6AM można użyć lampę 2A7, uwzględniając różnicę w danych katodowych tych lamp, głównie dotyczących zarzenia. Sprawy sprzężenia wzrotnego (reakcji) radzimy rozstrząsać tak, jak zostało to pokazane na schemacie odbiornika dwuosobowego w Nr. 2 tyg. RB z r. 1948. Wykorzystanie diody jako detektora pokazane jest na rys. 4 w Nr. 1 tyg. RB z r. 1948. W celu uruchomienia automatyki należało by część napięcia wys. cępić przez mały kondensator rzędu 10 pF dzieląc dla wyprostowania na diodę, a następnie jako napięcie stałe podać słuch. selektydy.

Kolasiński Janusz, Bielsk Podlaski. — Korzystając z schematów samodzielnego dla zastąpienia osłabionych obwodów małych lamp bateryjnych RV2,AP700 teoretycznie nie wymaga częstotliwości ładowania, jak raz na kilka lat ok. 10.000 godz. pracy odpada więc kłopot, o którym P. wspomina. Takie powolne rozładowanie nie jest jednak „zbrodnie” dla akumulowanych elementów i dlatego w praktyce należałoby obciążyć je znacznie większym prądem rozładowania.

Jankowski Edward, W-wa. — Układ odbiornika „Elektrik-Henrad” AK2, AF2, AB2 i AZ2 wraz z cewkami radzimy skopiować z jakiegokolwiek innego schematu, zaprezentowanego na tych samych lampach.

Nymalski, Ciepłochów. — Błąd redakcji może być spowodowany uszkodzeniem w obwodzie sprzężenia wzrotnego, zmianą warunków pracy tego sprężenia w czasie niewłaściwej pracy samej lampy. Ściągnięciem anteny odbiornika w obwodzie oscylatora może być sprężenie rezonansu odbiornika zmniejszenie obwodów. Do sprawdzenia na montaż pojemnościowym radzimy powrócić być wykorzystane z aparatu.

Stupski Wi. Jędrzej. — Dla usunięcia zakłóceń, pochodzących z sieci elektrycznej, radzimy zastosować jedno z urządzeń przeciwwykładowych, jakie zostały opisane w Nr. 4—5 m. 1947 r.

Szara Henryk, Gdańsk. — Przy wyborze kondensatorów elektrolitycznych do filtryacji napięcia wyprostowanego należy zwracać uwagę na wyznaczone napięcie pracy kondensatora, które powinno być możliwie duże, (np. 250 voltów). Schemat odbiornika ludzkiego i zw. D.K.K. małej P. w Nr. 1—2 m. 1947 r. z 1947 lampy dwuosobowej nie posiadają odpowiedników wśród lamp nowoczesnych.

Jagiello Zbigniew, Płaszów. — Odbiornik z trasami lampami RV12F2000 został opisany w Nr. 3 m. 1947 r. z 1947 r.; ten też znajduje Pan dane i układ cokoła tej lampy. Dane, potrzebne do wykonania cewki na rdzeniu ferromagnetycznym podaliśmy w Nr. 6 „Ra” z 1947 r.

Bielski Witold, Łódź. — W odbiorniku „Mende” 2800 mogą być zastosowane następujące lampy: AC1 (2CH), AF2, AB2, AL4, AZ2.

Gosiak Mieczysław, Białystok. — Opisane przez P. zjawisko złej pracy odbiornika i uziemienia jest skutkiem niedostatecznego dostrzeżenia obwodu ant-

Nakładem Biura Wydawnictw Polskiego Radia ukazała się książka p. t. „Fizyczne podstawy radiotechniki”, angielskiego autora M. Nelkoca, doświadczanego pedagoga w szkoleniu radiotechników.

Książka w oryginalnym ujęciu, wprowadza Czytelnika w przedmiot radiotechniki dając wyjaśnienie wszystkich zjawisk od strony fizycznej.

Dzięki temu, zasady radiotechniki, tłumaczone zwykłe suchymi formułami matematycznymi, stają się zrozumiałe i jasne nawet dla tych, którzy z radiotechniką nie mieli dotychczas nic wspólnego.

Mimo takiego ujęcia, książka omawia i wyjaśnia działania nawet bardzo skomplikowanych układów, stosowanych w najnowszej technice radiowej. Rozpoczynając od elektrycznej budowy materii, autor omawia kolejno w przystępnej formie zjawiska i prawa rządzące elektro-techniką, następnie poprzez zasadę działania lamp elektrodynamicznych dochodzi do układów i poszczególnych elementów urządzeń radiotechnicznych.

W oparciu o znane analogie z optyki i akustyki tłumaczy w zrozumiały dla wszystkich sposób rozpraszanie się fal elektromagnetycznych, zakłamanie w jonosferze i promieniowanie. Na zakończenie znajdujemy rozdział poświęcony omówieniu oscylografu katodowego stosowanego dzisiaj nie tylko w radiotechnice, lecz i w wielu innych gałęziach nauki.

Około 180 ćwiczeń ułatwia głębsze poznanie i zrozumienie praw rządzących radiotechniką. Mimo tak popularnego ujęcia, Czytelnik znajdzie wiele materiału, na podstawie którego może samodzielnie obliczać i konstruować prostsze urządzenia radiotechniczne. Z tych względów książka jest znakomitą podręcznikiem dla studentów szkół zawodowych, dla radiotechników i amatorów, a także dla wszystkich, którzy interesują się radiotechniką i szukają przystępnego wyłożenia jej zasad.

Książka zawiera 400 stron druku i ponad 500 rysunków.

nowego do obwodów strojonych. Przebudowa każdego odbiornika w dowolny sposób jest możliwa nie zawsze jednak przynosi ona pożądaną korzyść; właściwą mogą tu być również, wynikające z porównania układu pożądanego aparatu ze schematem, wg którego miały on być przerobiony.



NOMOGRAM Nr 17

Oslabienie niskich częstotliwości we wzmacniaczu oporowym

Przy projektowaniu wzmacniaczy małej częstotliwości musimy spełnić szereg narzuconych warunków odnośnie mocy wyjściowej, spójczymnika zniekształceń i charakterystyki częstotliwości.

Charakterystyka częstotliwości zależy od dobru wartości elementów, których opory zmieniają się z częstotliwością.

Są to indukcyjności transformatorów i dławików, oraz pojemności kondensatorów sprzęgających lub bocznikujących.

Normalnie stosowane dzisiaj układy to wzmacniacze transformatorowe w stopniach mocy i wzmacniacze oporowe w stopniach wstępnych.

Charakterystyka częstotliwości całego wzmacniacza zależy od charakterystyk poszczególnych stopni. Jest na ogół dla częstotliwości średnich (od 400 c/s do 3000 c/s) prostoliniowa, zaś dla niskich (50 → 100 c/s) i wysokich (5000 → 8000 c/s) opada.

Zależnie od przeznaczenia wzmacniacza dopuszcza się większe lub mniejsze odchylenia od prostoliniowej charakterystyki; tak np. dla wzmacniaczy średniej jakości dopuszcza się spadek charakterystyki do 3 db na skrajnych częstotliwościach.



Rys. 1.

Przy projektowaniu, ze względów ekonomicznych, na stopnie transformatorowe przeznacza się większe spadki charakterystyki, bo wtedy będziemy mogli zastosować mniejszy, a zatem tańszy transformator, natomiast w stopniach oporowych spadki charakterystyki powinny być jak najmniejsze. Na przykład jeżeli mamy zbudować wzmacniacz dwustopniowy z lampą końcową sprzężoną transformatorowo z głośni-

klem, wtedy na pierwszy stopień oporowy dopuścimy 0,5 db (ok. 5%) spadek charakterystyki, zaś na stopień końcowy 1,5 db, tak aby w całości odchylenie nie było większe od 2 db. (Nie uwzględniamy tu wpływu innych elementów jak kondensatorów blokujących, których dobru omówimy na innym miejscu).

Poniższy nomogram pozwala na określenie pojemności kondensatora sprzęgającego anodę z siatką stopnia następnego w zależności od dopuszczalnego spadku charakterystyki. We wzmacniaczu oporowym (rys. 1) na częstotliwościach średnich wpływ pojemności możemy pominać; na niskich częstotliwościach opór kondensatora C_s wzrasta, wskutek czego coraz mniejsza część zmiennego napięcia anodowego (U_a) przedostaje się na siatkę następnego stopnia.

Stosunek napięcia na siatce przy częstotliwości średniej do napięcia przy częstotliwości niskiej określamy jest w decybelach następującym wzorem:

$$M = 20 \log \sqrt{1 + \left(\frac{1}{2\pi f_n C_s R_s} \right)^2} \text{ db.}$$

gdzie f_n — najniższa częstotliwość zakresu.

C_s — pojemność kondensatora w F,

R_s — opór siatkowy w omach,

π — 3,14.

Jak widać z tego wzoru przy dużych częstotliwościach człon drugi jest b. mały, zaś przy niskich wzrasta. Według tego wzoru opracowano poniższy nomogram.

Przykłady wyjaśnią sposób korzystania z nomogramu.

1. Określić pojemność C_s , jeżeli we wzmacniaczu z oporem siatkowym 0,5 Mg dopuścimy spadek charakterystyki 0,5 db dla częstotliwości 40 c/s.

Łączymy punkt 0,5 db z punktem 40 c/s; otrzymany punkt przecięcia na osi pomocniczej łączymy z punktem 0,5 Mg. Na skali kondensatorów odczytujemy wartość 0,023 μ F tj. 23000 pF.

2. Obliczyć spadek charakterystyki przy częstotliwości $f = 50$ c/s, jeżeli zastosujemy opór siatkowy 0,5 Mg i kondensator 10000 pF (0,01 μ F).

Łączymy punkty 0,5 Mg i 0,01 μ F; punkt przecięcia z osią pomocniczą łączymy z punktem 50 c/s, odczytujemy na osi decybeli 1,43 db.

Redaguje Komitet

Wydawca: Książ. Wydawnictw P. N.

Adres Redakcji i Administracji: Warszawa, Moskowskiego 20.

Warunki prenumeraty: Półrocznik wraz z przysyłką pocztową zł. 360. Prenumeratę należy wpłacać na konto osobowe w PKO Nr 1-300 „Radio i Świat”. Na odrocenie blankietu nadawczego należy załączyć: prenumerata miesięcznika „Radio”. Cena pojedynczego egzemplarza zł. 60.—.

Ceny ogłoszeń: na okładce 1 kol. — 8.000 zł., 2 kol. — 5.000 zł., 3 kol. — 3.000 zł., 4 kol. — 2.000 zł., w tekście Druk. NKW Stron. Ład. W-wa zł. 50 za 1 mm szer. i 1 spalty.

2-54322

RADIO

MIESIĘCZNIK DLA TECHNIKÓW I AMATORÓW

ROK II - 1947

SPIS RZECZY

Uwaga: Liczby podane przy artykułach oznaczają numer
zbiegny miesięcznika i stron.

I. ARTYKUŁY OGÓLNE I WIADOMOŚCI RÓŻNE

Odbiorniki ogólnokątne	12-1
Nowy diodektryk	12-2
Stan sieci Radiodiffuzyjnych w Europie	12-3
W sprawie projektów nowego rodzaju fal dla radiodiffuzyj europejskich	12-3
Firka atomowa	12-7, 3-6, 4-11, 6-3, 7-10-12
Z wydawn. "Przegląd Ziemi Odkrywców"	3-1
Nowa radiostacja w Leningradzie	3-1
Sovietckie lampy rozbierane dużej mocy	3-2
Subminiaturowy sprzęt radiowy U.S.A.	3-3, 4-3
National Broadcasting Corporation	3-6
Radiofonii przewoźowa w Anglii	4-1
Telewizja radiowa na rzece Mississippi w U.S.A.	4-1
Z rynku amerykańskiego	4-2, 5-2
Problemy nawigacji współczesnej radiotechniki	4-6
Szyfrowanie szkieł nadawczych P. R. na te- renie Polski	4-9
Przebiegi urządzenia wzmacniacza	4-27
Odbiornik klasyczny	4-28
Wykrywanie min	4-28
U podstawy budowy	5-1
W Instytucie Radiowym RCA w Princeton	5-3
Nowe odbiorniki na rynku krajowym	6-1
Cudnie chwalebne — czego nie ma	6-1
Z przemysłu amerykańskiego	6-2
Rozbudowa polskiej radiofonii	7-1
Przydał fal dla krótkofalowców	7-1
Radiostacja	7-1-1-7
Nowy nadajnik średnifalowy o mocy 50 KW dla Wrocławia	7-1-3
Plan radiowy urzędów nadawczych Pol- skiego Radia w 1948 roku	8-1
Konferencja w Atlantic City	8-1
Telewizja w U.S.A.	9-2
Nowy radar dla niewidomych	9-2
Nowy sprzęt Philipsa	9-23
Radiofonii przewoźowa w 1948 roku	10-1
Krótkofalarstwo polskie na nowych drogach rozwoju	10-1
Nowoczesne kierunki dla odbiorników FM	10-1
Czy istnieje potrzeba przekazywania czę- stotliwości nosowej 9900 c/s	10-2
Jak przetranszować się transmisji telewizyjnej w Ameryce	10-2
SKRÓT organizuje akcję przepisy, radionat.	11-12-3
Międzynarodowa Wystawa Radiowa w Pradze	11-12-3
Telewizja w lotnictwie	11-12-4

II. ARTYKUŁY TEORETYCZNE I OPISOWE

Odbiorniki superregulacyjne	12-10
Fizyczne podstawy pracy klifonów	12-12
Oscylograf katodowy	12-15, 3-12
Jak czytać schemat	3-21
Radiofonii przewoźowa	3-27
Radiofonii przewoźowa małej częstotli.	4-22, 5-23
Zasady obliczania odbiorników i wzmacnia- czy	5-6, 6-10, 9-4, 11-12-7
O decybelach, decybelach i napięciach	5-9, 6-6
Klasyczny RLC — budowa i parametry	5-11, 9-13
Nowy detektor: dioda z krystalicznym elementem	9-22
Zasilanie odbiorników i wzmacniaczy z sieci prądu zmiennego	6-13, 7-10-12
Wzmacniacze częstotliwości	6-20

Torgenerator	7-18, 9-17
Detektor mocy	7-18-24
Synchrodyna	7-18-25
Analiza dzielnika napięcia	9-20
Zmiana lampy Löwowa	9-21
Aparatura radiowa z własnym źródłem pr.	9-23
Stabilizowane zasilacze	10-5
Magnetyczny zakres dźwięków	10-10
Lampy wzmacniające z widoczną emcją elektronów	10-19
Wzrost katodowy	11-12-11

III. OPISY BUDOWY ODBIORNIKÓW I SPRZĘTU POMOCNICZEGO

Oscylograf katodowy	12-15, 3-12
Wzrost przyrząd do wykrywania uszkodzeń w radiodiffuzyjnych	12-27
Odczytnik DCE na lampach zastępczych	12-28
Dobudowanie zakresu fal krótkich do DCE	12-29
Dwójna bateria	3-18
Prosty przyrząd do pomiarów pojemności	4-17
Prosty przyrząd do pomiarów indukcyjności	5-18
Nowe rozwiązanie serwoświatów przyrządów pomiarowych	5-23
Wzrost częstotliwości	6-20
Cewki do odbiorników	4-28
Zasilacz wysokiego napięcia do oscylografu	4-29
Klasyczny sygnał generator	4-29
Schemat detektorów oparte o kondensatory	6-30
Torgenerator	7-18, 9-17
Tabela dwubudowa	11-12-26

IV. KĄCI KRÓTKOFALOWCA


Konwerter	10-23
Nadajnik cz. I	11-12-23

V. PRZEGLĄD SCHEMATÓW

"AS" — Radio — super uniwersalny 4 za- kresowy	12-24
Crobet — Radio, super 6 lamp, na pr. zm.	12-24
WEP — M887 — 4 lamp super na pr. zm.	12-24
Wzmacniacz 60W typ AB (PWR)	5-28
Detektor na prąd stały emisyjny	4-16
Odbiornik dwubudowy	6-17
Horny Trix Poszode W. 3 lamp, super refleks	7-18-27
Hagenek 227 W	7-18-27
Horny W 227 W. 3 lamp, superbaterijny	9-29
Horny E 132 Ultra Prima. 3 lamp, super- reflex na prąd zm.	9-29
Horny E 132 Excelsior W. super 6 lamp, na prąd zm.	10-12
Horny 117 King W. super 5 lamp na prąd zm.	10-19
Grzet 66 W 23842A, super 4 lamp, na pr. z.	11-12-17
BSE-47 (AGA-1743), super 3 zakresowy	11-12-17

VI. TABELLE I NOMOGRAMY

Indukcyjność, pojemność i częstotliwość	12-32
Opór indukcyjny i pojemnościowy	3-32
Filtry do prostowników	4-32
Przebiegięć spórów	5-32
Wzmacnienie i osłabienie w decybelach	6-31
Uproszczone obliczenie cewek	7-18-27
Obliczanie filtrów pośrednich częstotli.	9-30
Tabela struktury	10-32
Obliczenie hitek częstotliwości w wzmac- niaczach oporowych	11-12-31
Lampy subminiatury	4-6
Lampy serii H	7-18-27
Lampy serii H	9-29, 10-23
Wykaz lamp do odb. długofalowej	10-28

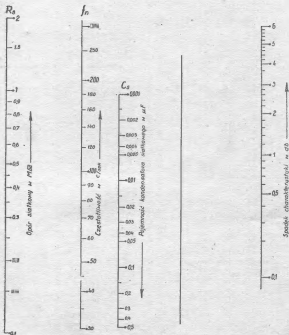

Nomogram Nr. 17.